

第四章 存储逻辑

- 存储逻辑是**时序逻辑**和**组合逻辑**结合的产物。
- 存储有限个字(比特)的逻辑电路，称为**存储逻辑部件**。

4.1 特殊存储部件

4.2 随机读写存储器

4.3 只读存储器

4.4 FLASH存储器

4.5 存储器容量扩展*

4.1 特殊存储部件


特殊存储部件包括：寄存器堆、寄存器队列、寄存器堆栈，均为小容量存储器，由寄存器组成。

特点：

- 寄存器组成
- 存储容量小
- 结构简单
- 工作速度快


1 寄存器堆

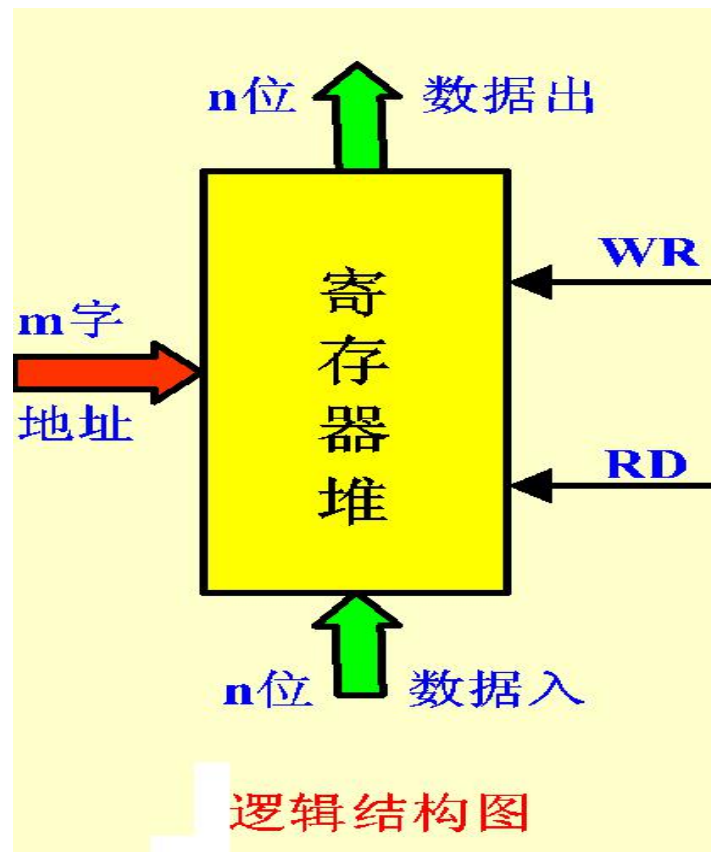- ◆ 由寄存器组组成
- ◆ 数目是4、8、16、32...
- ◆ 一维数组结构
- ◆ 字（ n 位）为存储单位
- ◆ 输入（写）\输出（读）
- ◆ 地址存取方式
- ◆ 分单/双端口输出



单端口寄存器堆

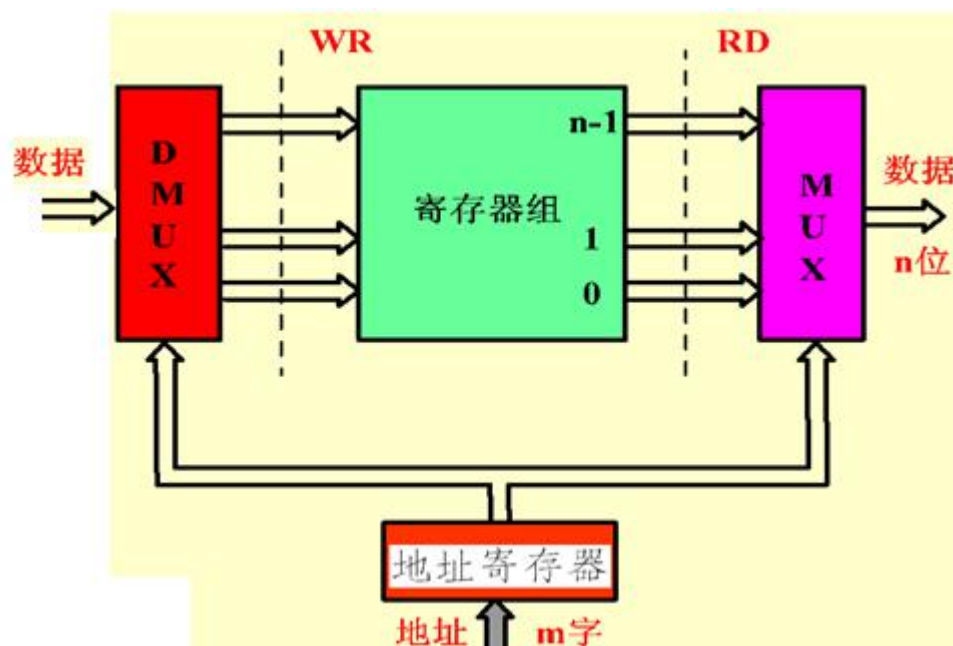- ◆ **组成**: 寄存器组、地址寄存器、数据选择器、分配器
- ◆ **功能**: 按地址向寄存器**写数或读数**。
- ◆ **读 / 写控制**: 读 / 写**命令**分时进行
- ◆ **与随机存储器区别**:
速度\寻址\容量\存储元
存储形式\读写电路
- ◆ **单端口输出**



双端口输出寄存器堆

A输出


B输出

A地址: 读数

B地址: 写数/读数


数据输入

应用: 构成运算器

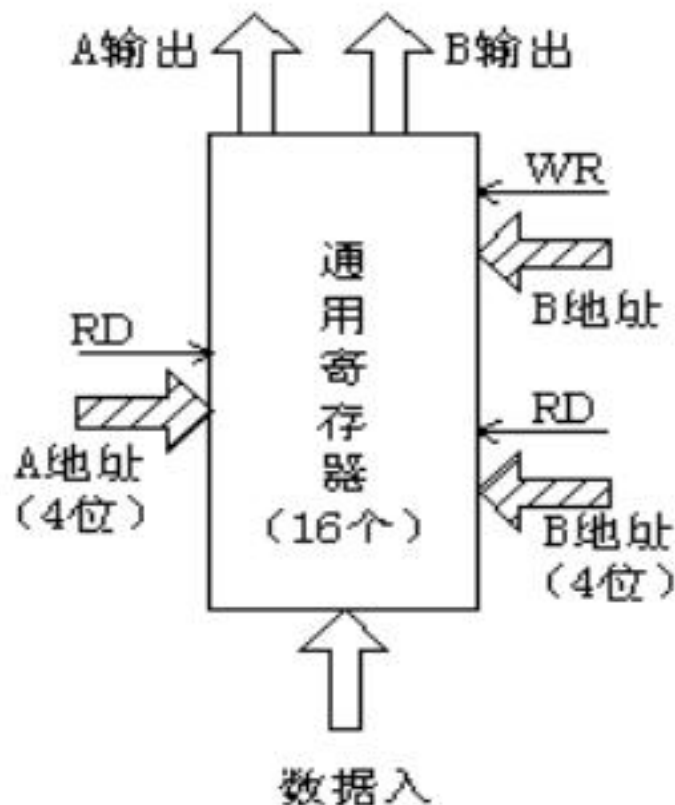

应用

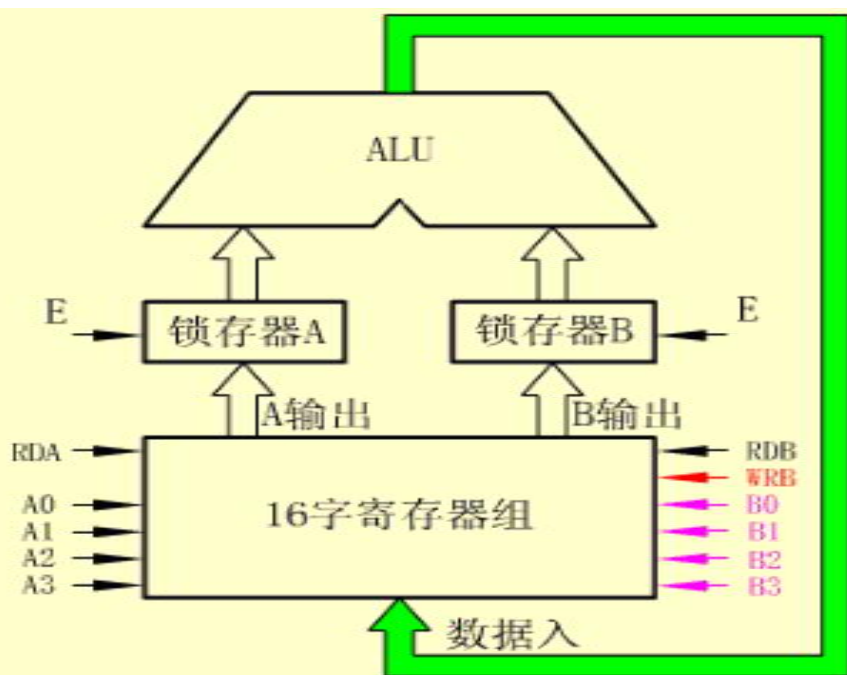
- ◆ 与ALU（算术逻辑单元）构成运算器。
- ◆ 锁存器为ALU和寄存器堆间缓冲。
- ◆ RDA(B)有效，寄存器读出， WRB有效， 寄存器写入。
- ◆ A地址：寄存器从端口A读出
- ◆ B地址：寄存器端口B读出，或寄存器写入按B写入。



写寄存器组时，数据
按 B地址写入寄存器
堆


2 寄存器队列

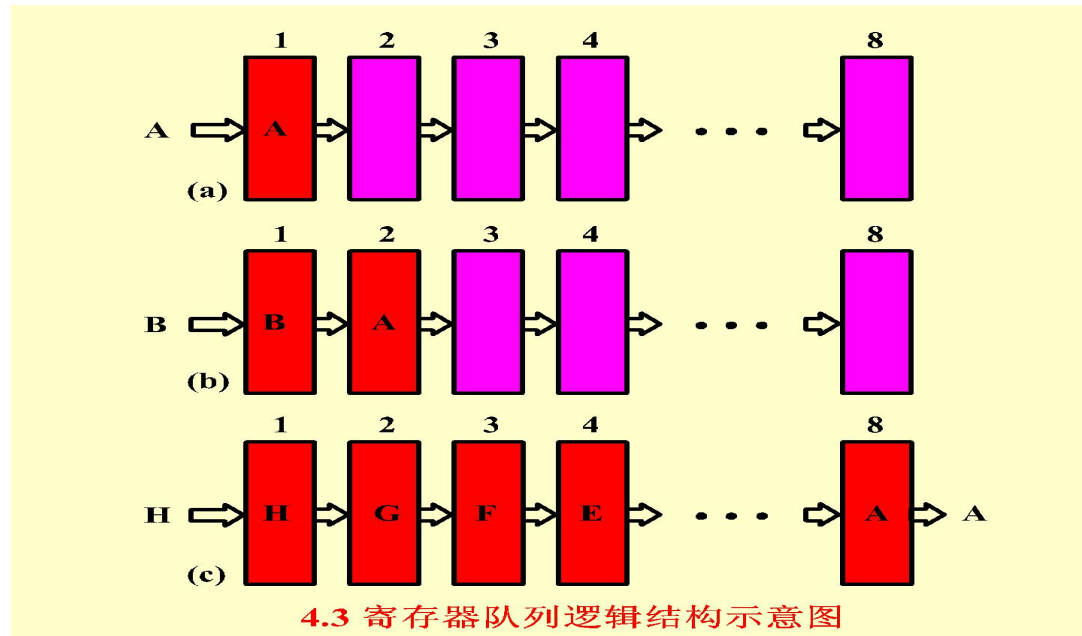- 移位寄存器串连构成(小型存储部件)
- 先进先出 (FIFO)
- 空队列：队列中无数据。
- 队列未满：数据(单向)移位
- 数据满：
- 应用：流水线



3 寄存器堆栈

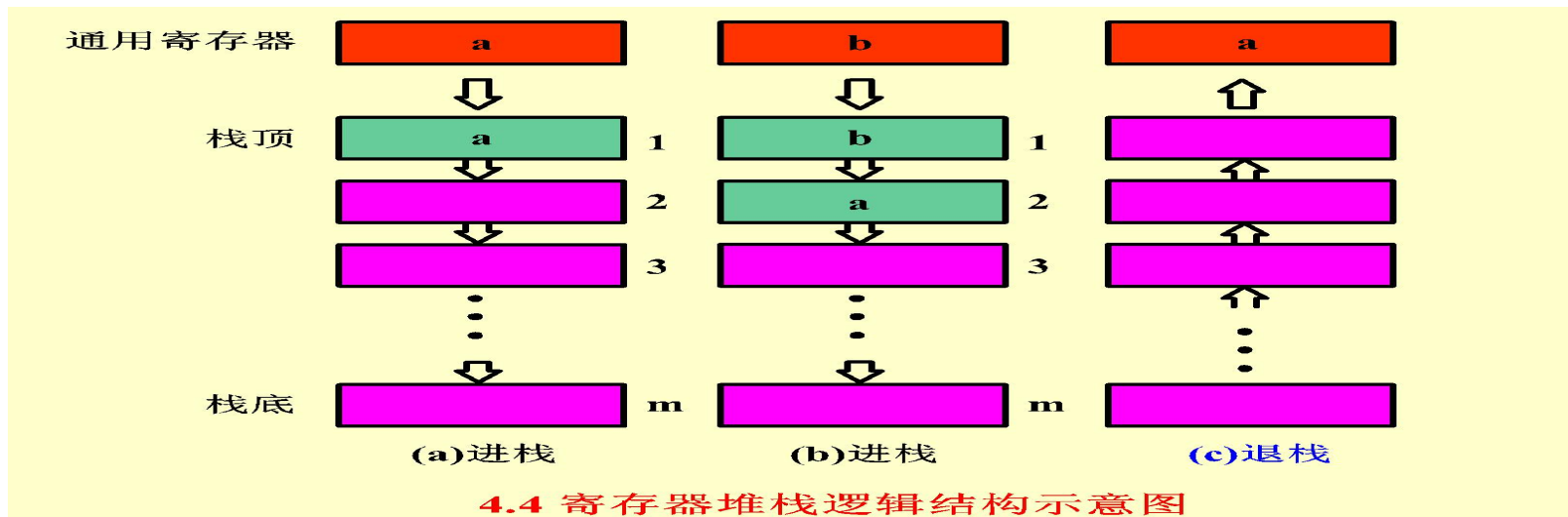- ◆ 若干寄存器以LIFO（后进先出）方式构建，与寄存器队列功能（先进先出）相反。
- ◆ 逻辑结构：通用寄存器、栈顶寄存器、中间寄存器、栈底寄存器
- ◆ 主要操作：进栈（Push）、出栈（弹出 Pop）
- ◆ 进栈：数据由通用寄存器压入栈顶寄存器；原栈顶寄存器送到下一寄存器，依次类推。
- ◆ 出栈：栈顶寄存器数据弹出到通用寄存器（最后进栈的数据）。
- ◆ 堆栈中无数据称为空栈，进栈数据超过容量，数据溢出（破坏）。



4.2 随机读写存储器(RAM)

- ◆ RAM结构、特点和工作原理
- ◆ 地址译码方法
- ◆ 存储元结构
- ◆ 存储容量的扩展*

随机读写存储器（RAM）


1 功能和特点

- ◆ 按地址方式寻址并进行读 / 写操作。随机存取，类似寄存器堆。
- ◆ 易失性 存储器：掉电后，所存数据全部丢失。
- ◆ 根据生产工艺，RAM分为双极型和MOS型两类。
- ◆ 双极型RAM: 速度快，工艺复杂，功耗大，集成度低，用于高速工作场合。
- ◆ MOS型RAM: 分为静态MOS和动态MOS，工艺简单，成本低，功耗小，集成度高，速度稍低。

随机读写存储器RAM

2 基本结构:

地址译码器, 存储矩阵, 读 / 写电路, 输入 / 输出电路

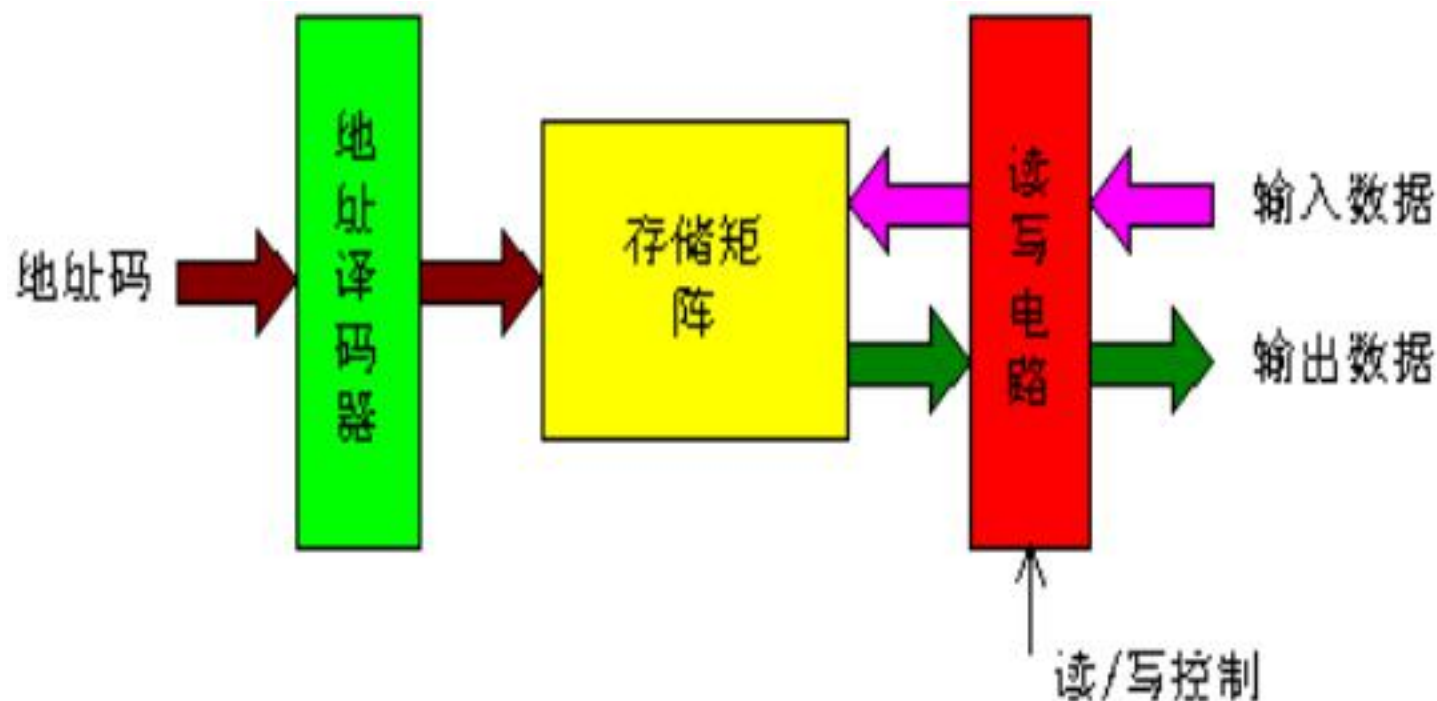

RAM外部信号: 地址线、数据线、控制线。

存储矩阵



- 存储矩阵是RAM核心，由排成阵列的存储单元（存储元）组成。
- 一个存储单元包含多个（W）存储元。一个存储元存放一个（位）二进制数据。
- 每个存储单元存放的信息为一个“字”或（W位）。
- 每个存储单元（字）有一个二进制编码（地址）。通过地址译码器找到相应的存储单元，称为寻址。
- 存储矩阵中所有存储单元（或存储元）数目为容量。
- n个地址线最多对应 2^n 地址，容量为 2^n W（BIT）。

地址译码器

- ◆ 地址译码器完成寻址。通过寻址 读、写一个存储单元的过程称为（读、写）访问。

- ◆ 地址译码方式：单译码和双译码。

单译码：1个地址译码器。输出一条有效信号线（字选线）


双译码：2个地址译码器。输出两条有效信号线（X，Y线）

- ◆ 访问（包括读出或写入）分三步进行：

- 1 把地址输入到地址译码器。


- 2 地址译码器译码输出一条（两条，双译码）有效信号线，选中一个存储单元。

- 3 按读\写命令，对选中的存储单元进行读\写。

 


单译码结构

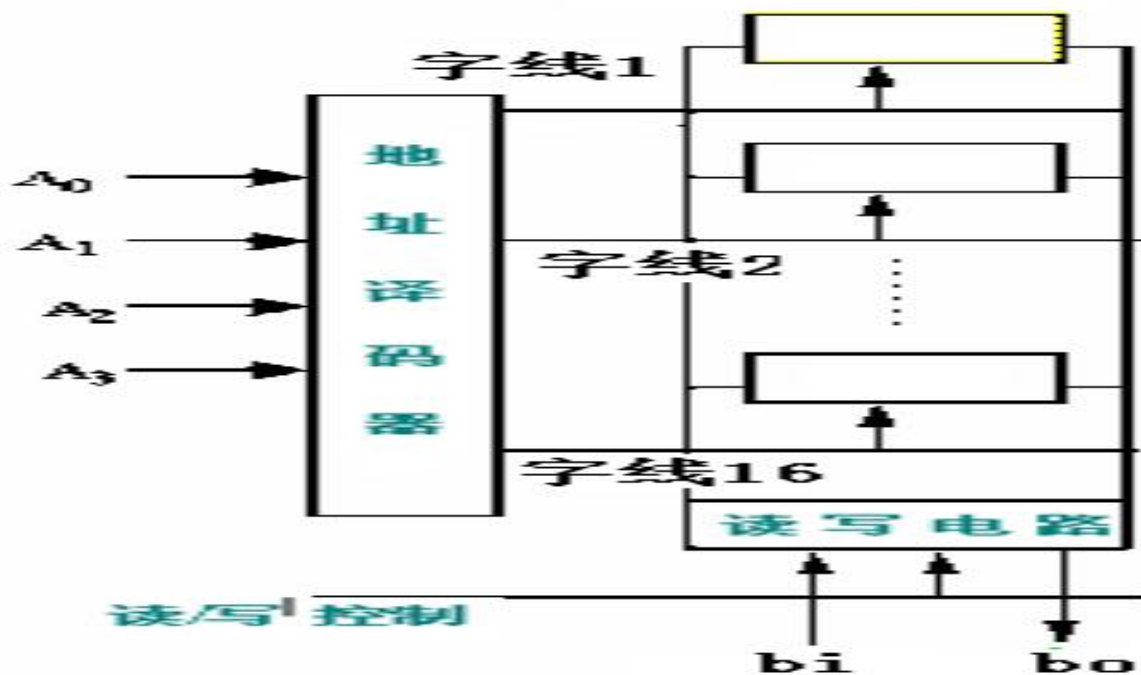- ◆ 一个地址译码器
- ◆ 每个地址产生一条有效的字线，选通一个存储单元
- ◆ 16个存储单元，存放16个字。四位地址。
- ◆ n 个地址码，输出 2^n 条字线。
- ◆ 单译码地址译码器地址难以很大。



双译码结构

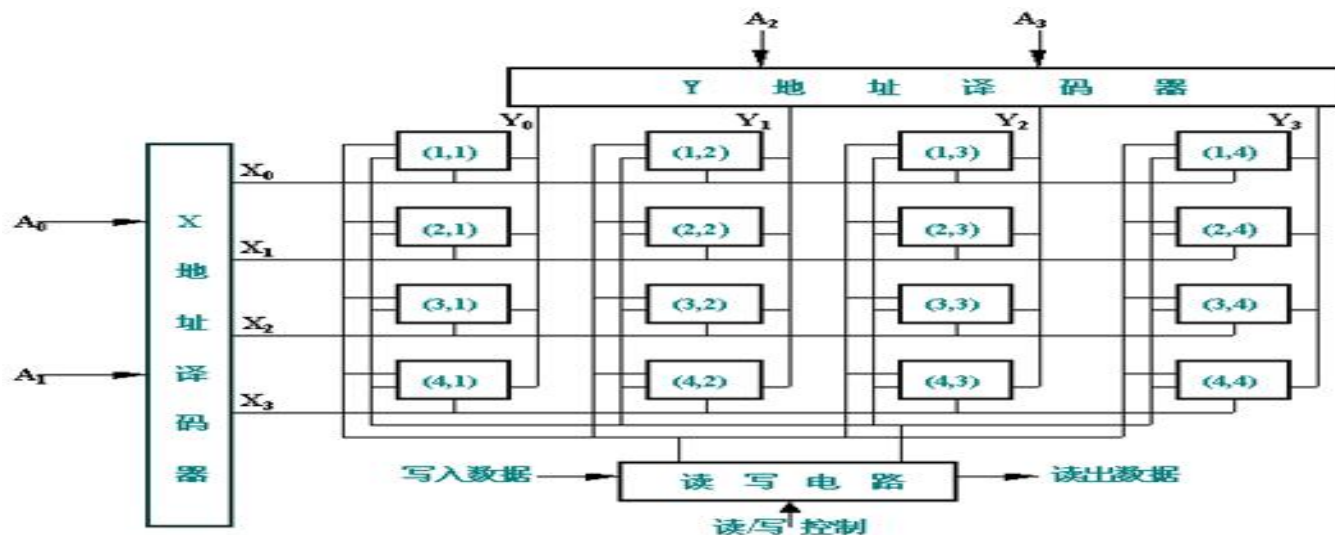- ◆ X和Y两个译码器。分别输出行选线X和列选线Y
- ◆ 行选线X和列选线Y进行交叉译码。X线和Y线均有效的存储单元(交叉点)被选中。
- ◆ 双译码结构的行线和列线总数少。适合大容量存储。如256字容量的存储，单译码需256条字选线，双译码仅需要 $(16+16)$ 32条字选线。
- ◆ n个地址码，只需 $2 * 2^{n/2}$ 条字选线。



读写电路

- ◆ 读\写操作： 通过读写电路实现读操作和写操作。
- ◆ 读\写操作由读\写控制线决定。分时进行。
- ◆ 读\写控制线有两种：
 - 1 高\低电平控制(高电平为读，低电平为写)
 - 2 读\写控制线分开，一根为读，另一根写。




输入输出电路

- ◆ 存储矩阵通过输入输出电路与外界交换数据。
- ◆ 读操作时输出电路工作，写操作时输入电路工作。
- ◆ 一条数据线（位线）传送一位信息。输入输出线条数与存储单元位数相同，每个存储单元数据并行传送。
- ◆ RAM输入线和输出线有分开或共享（分时用）两种。


例如，在 1024×1 位的RAM中，每个地址只有1个存储元，只要1条输入输出线；

而在 256×4 位的RAM中，每个地址有4个存储元，需4条输入/输出线。

 

片选控制

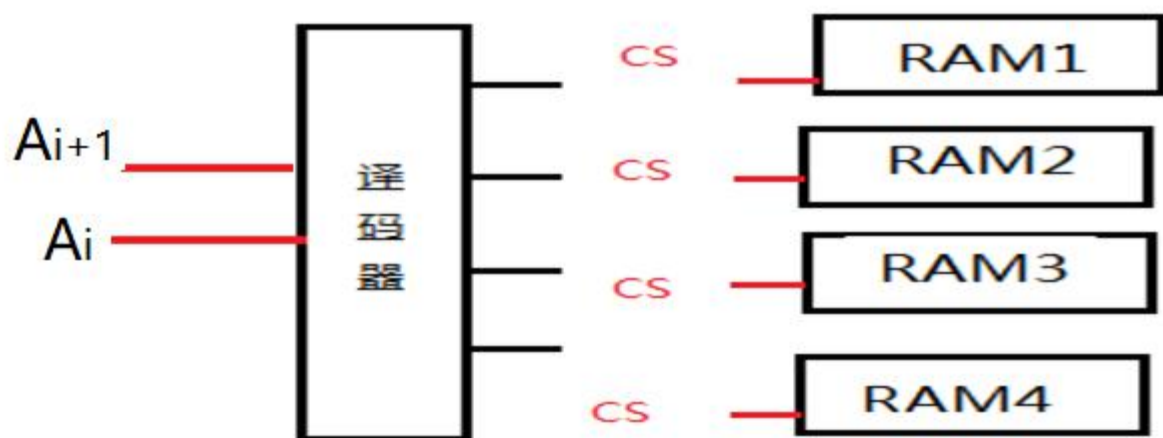- ◆ 每个 RAM 有一个片选控制信号。片选控制线有效，该RAM工作（RAM与外界交换信息）。
- ◆ 片选控制线无效，RAM 与外界处于断开状态
- ◆ 存储器一般由多片RAM组合而成。通过片选控制线可以扩充RAM容量（或地址）。



RAM存储元

- ◆ 存储元相当于触发器。一个或多个存储元组成一个存储单元。
- ◆ 每个存储单元共享一条字选择线，当字选择线有效，该存储单元可以读或写。
- ◆ 按工作方式有静态RAM和动态RAM
- ◆ 静态RAM(SRAM)由静态MOS管电路组成，速度快。
- ◆ 动态RAM(DRAM)由动态MOS管电路组成。内部有刷新控制电路，操作比SRAM复杂。

静态存储元SRAM


6管静态存储元

x控制 : T_5T_6 行存储元

y控制: T_7T_8 列存储元 (公共)

读写结束后, x, y信号消


失

 

SRAM: MOS管数目多, 不利于集成度提高。

单管动态存储元DRAM

 - ◆ 动态RAM由动态MOS组成。数据存在电容 C_S 。
- ◆ 电容上存储信息不能长久保持(有漏电流)，须定期给电容补充电荷，称为再生或刷新。
- ◆ 读/写时，选择线T为高电平。MOS管T导通。




C_B : 数据线电容

DRAM结构简单，元件少、功耗低，集成度提高。
是RAM的主流产品。

DRAM基本结构

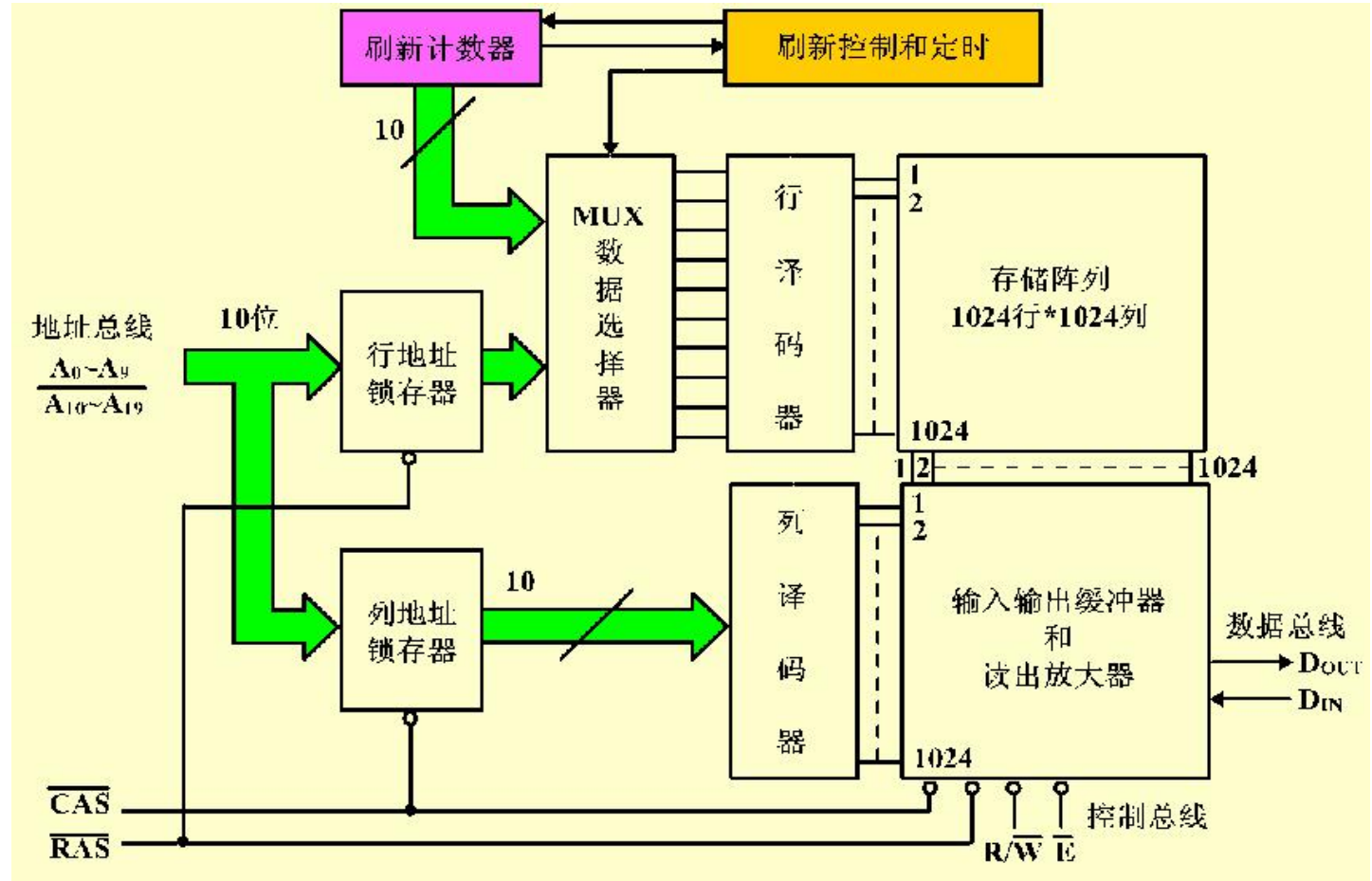双地址译码
刷新计数器
定时刷新
2选1MUX
读写行地址
刷新行地址
行列地址线
(RAS)'行选通
(CAS)'列选通




1 M × 1 位DRAM存储器框图

RAM的芯片简介(RAM6116)

- ◆ 图示为2K×8位静态RAM6116 的引脚排列图。
- ◆ A0--A10: 地址码输入端
- ◆ D0--D7: 数据输出端
- ◆ CS': 选片端 (0有效)
- ◆ OE': 输出使能端 (0有效)
- ◆ WE': 读写控制端
- ◆ GND 和VDD:

静态 RAM6116 工作方式与控制信号之间的关系

| \overline{CS} | \overline{OE} | \overline{WE} | $A_0 \sim A_{10}$ | $D_0 \sim D_7$ | 工作状态 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------|
| 1 | × | × | × | 高阻态 | 低功耗维持 |
| 0 | 0 | 1 | 稳定 | 输出 | 读 |
| 0 | × | 0 | 稳定 | 输入 | 写 |

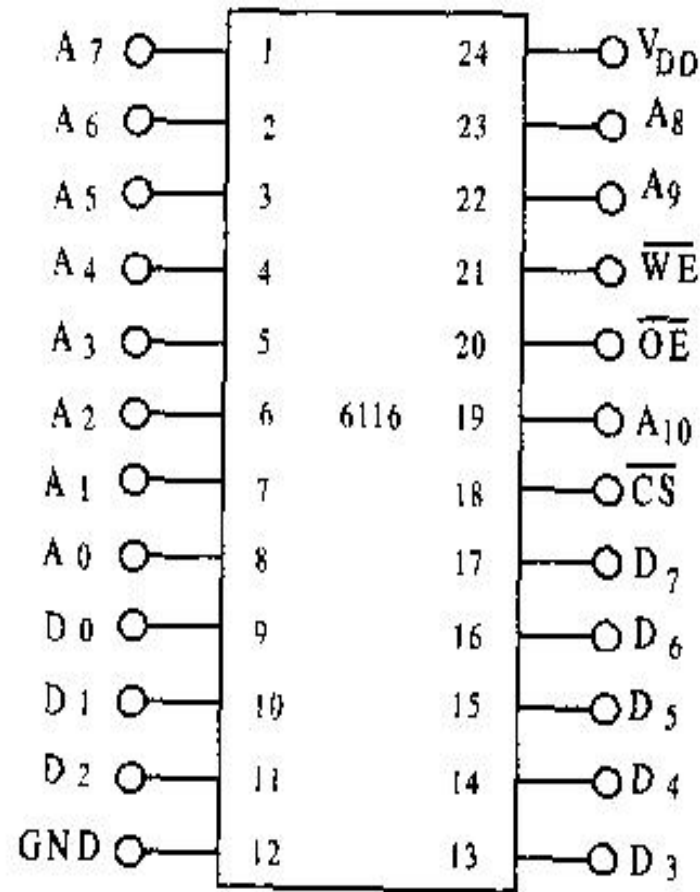

静态 RAM 6116 引脚排列图


存储器容量的扩充*

一片RAM器件不能满足存储容量要求时，可将若干片RAM连在一起，以扩展存储容量。扩展的方法有三种：

- ◆ 位扩展： RAM位数增加. 地址数目不变
- ◆ 字扩展： RAM地址数目增加. 位数不变
- ◆ 字位均扩展： RAM地址数目和位数均增加


位扩展

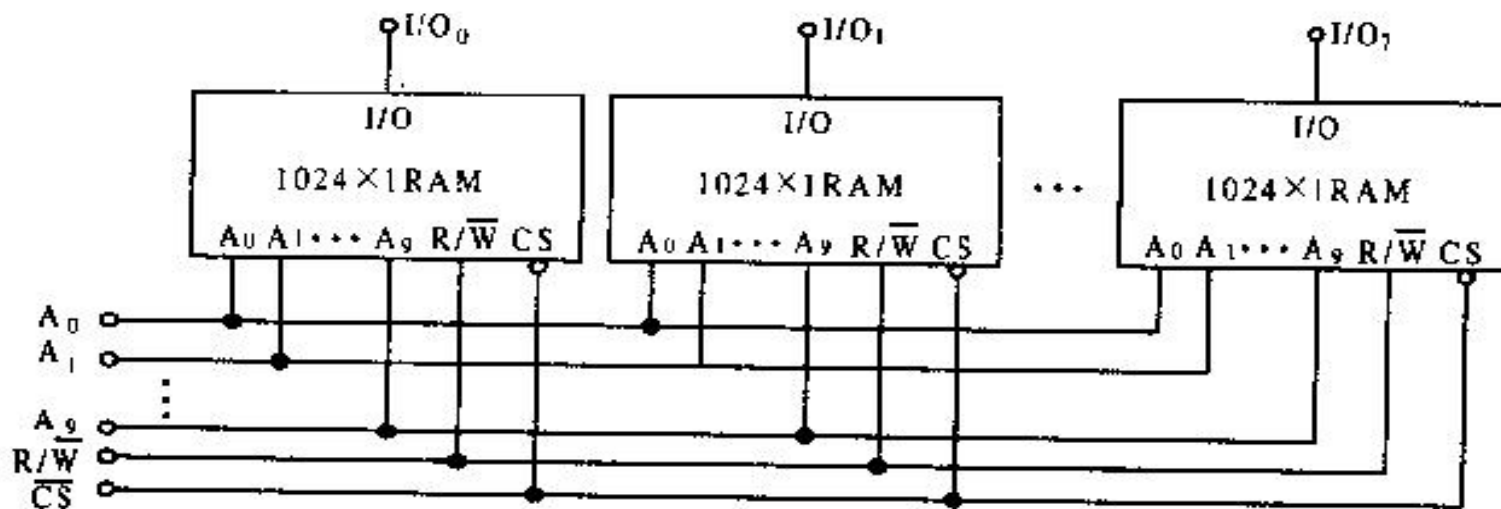- ◆ 单片RAM位数不够时，可选择位扩展连接方式。使每个字的位数增加，但地址数不变
- ◆ 图示是8片 1024×1 位的RAM构成的 1024×8 位RAM系统。
- ◆ 位扩展：地址线、读 / 写和片选线均并联
- ◆ 每个输入 / 输出通路（I/O）作为整个存储单元的一位使用



字扩展

 
- RAM字数不够用，可选择字扩展连接。地址数增加。
- 多片RAM接成一个字数更多的存储，通常使高位地址线增加。
- 图示是用8片 $1K \times 8$ 位RAM构成 $8K \times 8$ 位的RAM。图中输入/输出线，读/写线和低位地址线并联，增加高位地址
- 高位地址经译码器输出端分别控制RAM的片选端。
- 如需要，采用位与字同时扩展的方法扩大RAM的容量。



1K×8 位 RAM 扩展成 8K×8 位 RAM

示 例

[例] 静态RAM 2112 (256×4) 芯片的逻辑符号如图所示。

 

1. 用多少片RAM
112芯片能组成 $1K \times 8$ 的RAM?

2. 寻址 $1K \times 8$ 内存单元需用多少根地址线?


3. 画出 $1K \times 8$ RAM 的
接线图。

示 例

解 1. 芯片容量为 256×4 。组成 $1K \times 8$ 的容量，需同时进行位和字扩展。


- ◆ 位扩展：两片2112可扩展为 256×8 。
- ◆ 字扩展：位扩展2倍基础上，将256条字线扩展成1024条字线，字扩展4倍，共需八片2112

2、 256条字线需八条地址线，寻址1K地址线为十条。增加两条。

 

示 例

3. 八片2112芯片扩展为1K×8的RAM, 接线图为

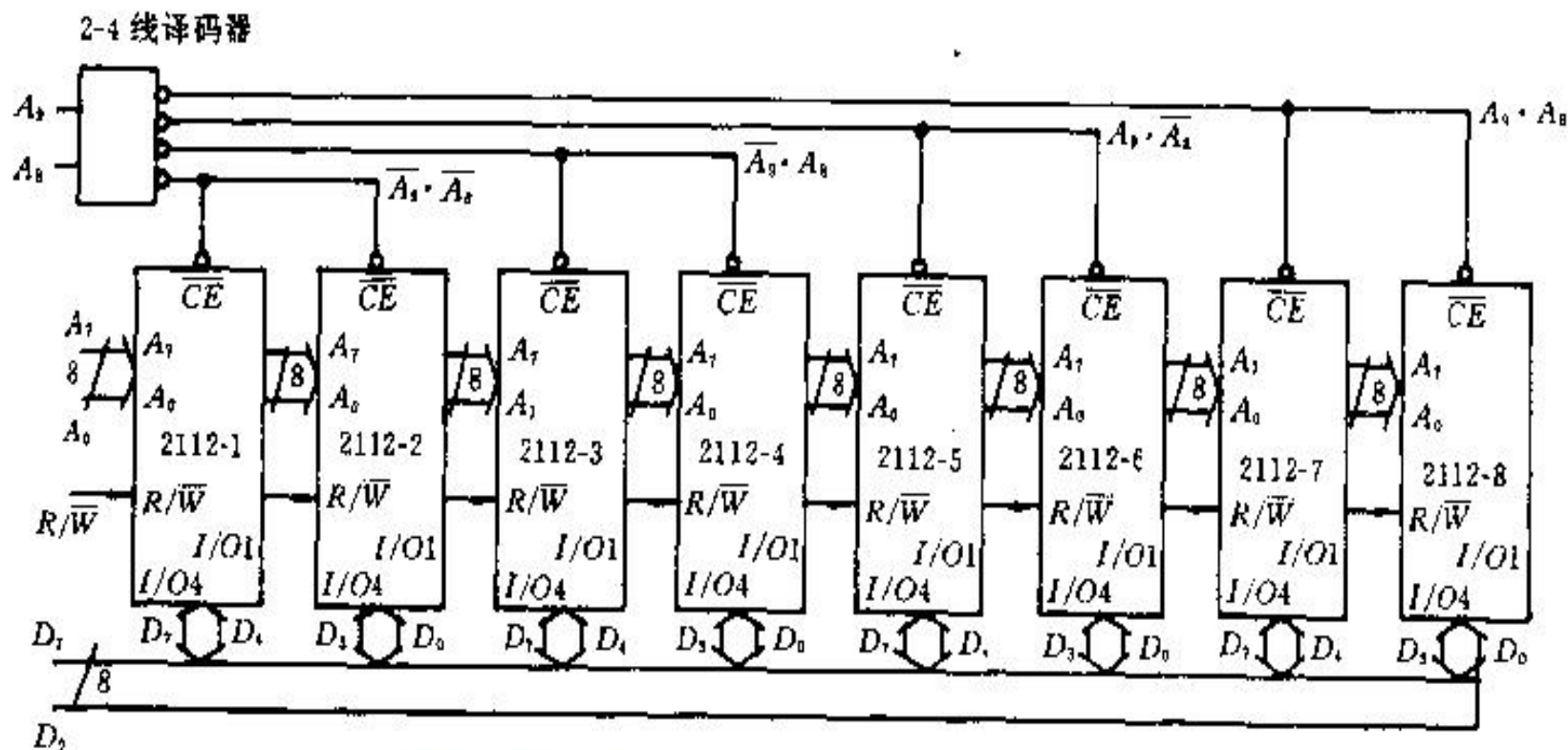

寻址范围

$A_9=A_8=0$
 \Downarrow
 2112-1,2 为 000H~0FFH
 2112-5,6 为 200H~2FFH
 \Uparrow
 $A_9=1 \quad A_8=0$

$A_9=0 \quad A_8=1$
 \Downarrow
 2112-3,4 为 100H~1FFH
 2112-7,8 为 300H~3FFH
 \Uparrow
 $A_9=A_8=1$

4.3 只读存储器

1. ROM的特点和性能指标
2. ROM的分类
3. ROM的结构与工作原理
4. ROM的应用

ROM的特点和性能指标

- ◆ ROM 只能读出

工作时将地址加到ROM地址输入端，数据输出端得到一个事先存入的数据。

- ◆ 优点：不易失性。断电后存储数据不会丢失。可长久保存。常存放固定数据、程序和函数表。
- ◆ 缺点：不能重写或改写。
- ◆ 最初存入数据的过程，称为对ROM进行编程。

ROM的性能指标

存储容量和存取时间

◆ 存储容量

存储器存放信息的能力，存储容量越大，所能存储的信息越多，功能越强。

◆ 存取时间

存取时间指一个读(或写)周期。读(或写)周期越短，存取时间越短，存储器工作速度越高。

ROM的分类

根据编程方式，分为固定ROM、一次编程ROM、多次改写编程ROM和闪速存储器四类。

◆ 固定ROM

掩模式只读存储器，数据在芯片制造过程“固化”在ROM中，使用时读出，不能改写。

通常存放固定数据、程序和函数表等。可向厂家定做。固定ROM可靠性好，集成度高，适宜大批量生产。

◆ 一次编程只读存储器（PROM）

出厂时所有存储元全0或全1，用户可自行改1或0。用熔丝烧断或PN结击穿法编程，烧断或PN击穿不能恢复，一次性编程。编程完毕内容永久保存。已少使用。

ROM的分类

- ◆ 可多次编程的只读存储器

 - 光擦可编程只读存储器EPROM

 - 电擦可编程只读存储器E2PROM

 - 电改写只读存储器EAROM


 - 可用紫外光照射或加电法擦除已写入的数据，用电方法可重新写入新的数据。可多次改写内容。

- ◆ 闪速存储器（FLASH）

 - 英特尔上世纪90年代发明的一种高密度、非易失性的可读/写存储器，既有EEPROM的特点，又有RAM的特点，无须编程器。

ROM的结构与工作原理

组成：由存储矩阵、地址译码器、输出缓冲电路组成。

 

存储矩阵：存储单元组成。存储单元中存储元个数为**字长**


地址译码器：地址码到存储单元的映射. 每个地址使**一条字线**有效，该单元信息将送至**输出缓冲器**读出

输出缓冲器：读出电路，数据输出线 $D_{01}—D_{m-1}$ 又称**位线**

一次编程只读存储器的结构


- ◆ 地址译码器和存储矩阵分别由与门和或门阵列组成。
- ◆ 与门阵列和或门阵列可用二极管构成(如图)。
- ◆ 地址线: A1、A0;
- ◆ 字线(W0--W3); 与门阵列的输出。
- ◆ 位线(数据线): D3--D0 或门阵列的输出。
- ◆ 存储容量: 存储单元数乘位数 (字数乘位数)。

图例: 存储容量为4x4(位)

 

二极管ROM模型

 
- ◆ 地址译码--与阵列：每个地址产生一条（高电平）有效字线（ W_0 --- W_3 ），使或阵列一个单元输出数据 D_3 --- D_0
- ◆ 存储矩阵--或阵列：字线 W 与位线的交叉点是存储元。交叉点接二极管相当于存储1，不接相当于存储0
- ◆ 如 $A_1A_0=11$ W_3 线有效，若 $\overline{EN}'=0$ ，则 $D_3-D_0=1110$





二极管ROM模型

【例】 $A_1A_0=00$ 时， W_0 线高电平（左上两二极管截止）
或门阵列中 D_2' 、 D_0' 为 1（左下两个二极管导通），若 $\overline{EN}'=0$ ，ROM 输出为 $D_3D_2D_1D_0=0101$ 。

 分析： $A_1A_0=01$ 时，ROM 输出 $D_3D_2D_1D_0=?$



ROM点阵结构表示法

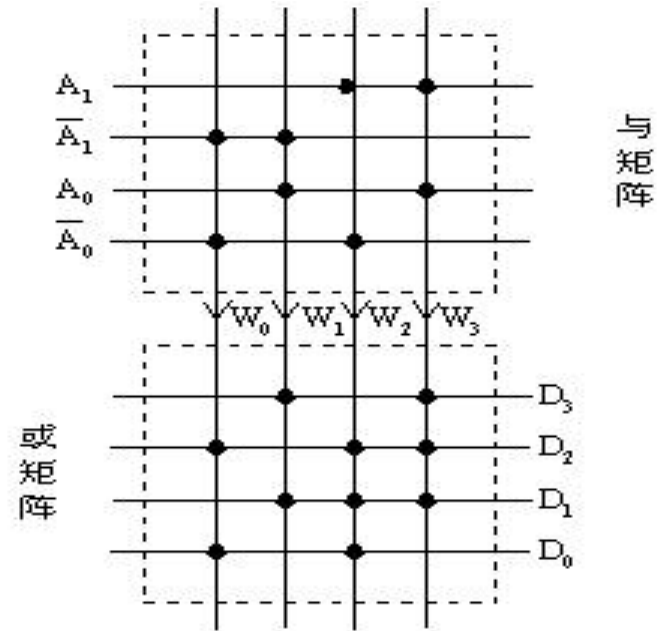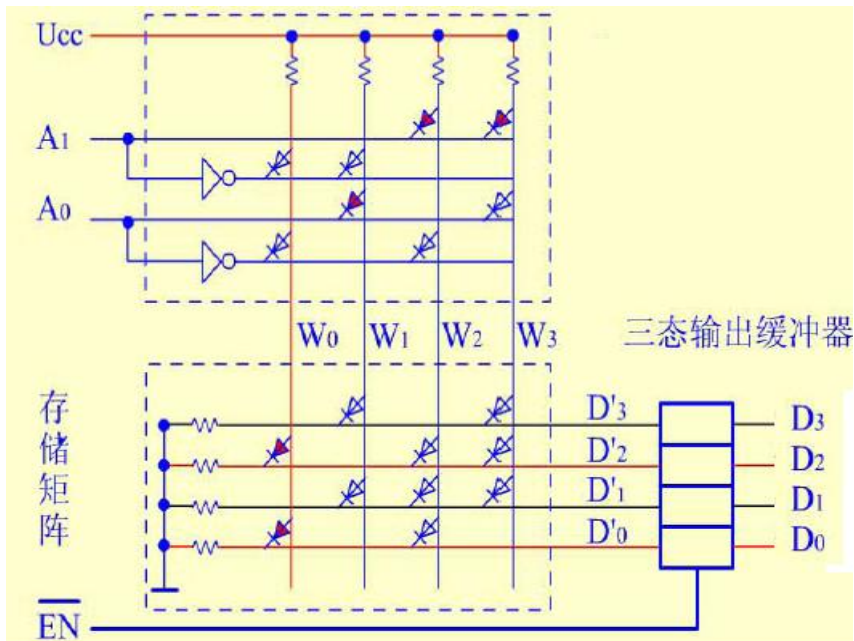

ROM的结构可用阵列图来表示:

- ◆ 地址线、字线, (数据) 位线。
- ◆ 字线和位线相互垂直, 与阵列在上 (左), 或阵列在下 (右)。
- ◆ 与阵列交叉点 (黑点) 表示有一个二极管. 无黑点表示没有。
- ◆ 存储矩阵交叉点 (黑点) 表示存储元存1, 无黑点表示存0。

ROM工作原理(编程)


把ROM看作**组合电路**，地址码A1A0是输入变量，数据码D3---D0是输出变量，则输出：

$$D_3 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_1 A_0$$

$$D_2 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_1 \bar{A}_0 + A_1 A_0$$

$$D_1 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_1 \bar{A}_0 + A_1 A_0$$

$$D_0 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_1 A_0$$

 


ROM的工作原理

把ROM看作存储单元



逻辑函数真值表

| 地址 | | 数据 | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A_1 | A_0 | D_3 | D_2 | D_1 | D_0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

 

- ◆ 与阵列不编程。或阵列（存储矩阵）编程。
- ◆ 或阵列不同，每个单元中存储的数据不同。

示例1： 一个8（字线）×4（数据）的存储器阵列图

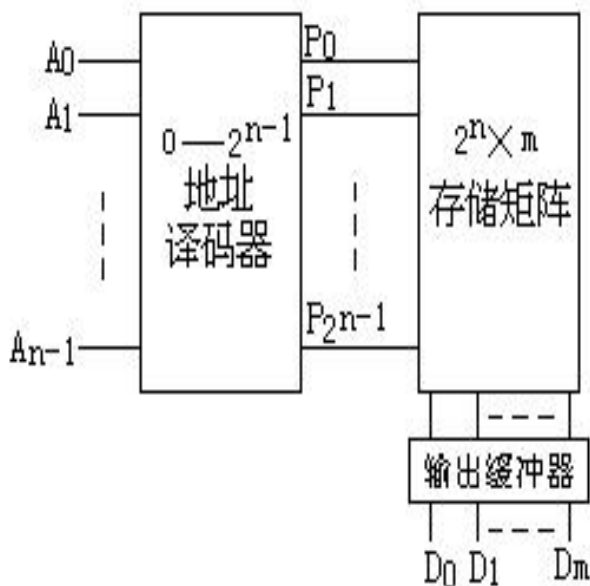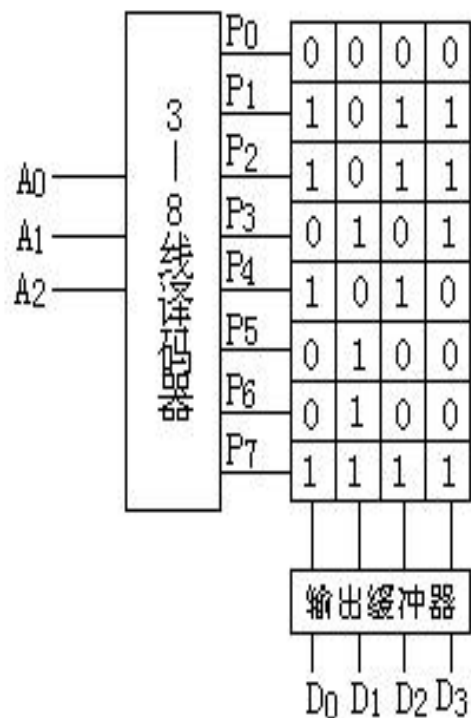

若 n 条地址线，
可产生字线为
 2^n 条，寻址 2^n
个单元。若输出
是 m 位，存储
器的总容量
是 $2^n \times m$ 。

如当地址码 $A_2A_1A_0=000$ 时，使字线 $P_0=1$ ，数据0000输出。

如当地址码 $A_2A_1A_0=011$ 时，数据输出是什么？。

多次改写编程的只读存储器

- ◆ 除一次编程只读存储器（**PROM**）外，多次改写编程的只读存储器包括：
 - ◆ 光（紫外线）擦可编程只读存储器
 - ◆ 电擦可编程只读存储器
 - ◆ 电改写只读存储器

图例：下图是紫外线擦除、电可编程的EPROM2716器件逻辑框图和引脚图。


地址线 $A_0 \sim A_{10}$ ，字线2048条。

数据输出/输入线 $D_7 \sim D_0$

容量： $2^{11} \times 8$ 位。

CS为片选控制信号。

 OE/PGM为读出/写入控制端：
低电平时输出有效，高电平时
进行编程（写入数据）



及引脚图

ROM的应用

组合逻辑设计

- ◆ 代码转换器
- ◆ 组合逻辑函数

计算机系统

- ◆ 初始引导和加载程序的固化;
- ◆ 微程序控制器的设计;
- ◆ 函数运算表
- ◆ 字符图形发生器
- ◆ 控制系统中用户程序的固化。

ROM的应用（代码转换器）

[例] 用ROM实现4位二进制码到格雷码的转换

【解】 1) 输入：二进制码 B_0 — B_3 ，输出：格雷码 G_3 — G_0 ，16个字，每个字四位，故选容量为 $2^4 \times 4$ 的ROM

2)
真值表

| 字 | 二进制码 | | | | 格雷码 | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | B_3 | B_2 | B_1 | B_0 | G_3 | G_2 | G_1 | G_0 |
| W_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W_1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| W_2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| W_3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| W_4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| W_5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| W_6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| W_7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W_8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W_9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| W_{10} | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| W_{11} | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| W_{12} | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| W_{13} | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| W_{14} | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| W_{15} | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

3) 位线编程和字线编程

ROM的应用

方法一：位线编程——输出函数为若干最小项之和

$$G_3 = \sum m(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$


$$G_2 = \sum m(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$$

$$G_1 = \sum m(2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13)$$

$$G_0 = \sum m(1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14)$$

ROM的应用

按位线编程——各行 为某些最小项之和

 

$$G_3 = \sum m(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$G_1 = \sum m(2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13)$$


$$G_2 = \sum m(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$$

$$G_0 = \sum m(1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14)$$

ROM的应用（代码转换器）


方法二：按字线编程—各列是存储单元中数据

| 字 | 二进制码 | | | | 格雷码 | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | B_3 | B_2 | B_1 | B_0 | G_3 | G_2 | G_1 | G_0 |
| W_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W_1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| W_2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| W_3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| W_4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| W_5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| W_6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| W_7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W_8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W_9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| W_{10} | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| W_{11} | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| W_{12} | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| W_{13} | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| W_{14} | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| W_{15} | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

 

代码转换器

逻辑符号图

 

ROM的应用（组合逻辑函数）

ROM实现逻辑函数的步骤：

- ◆ 列出函数最小项表达式(或真值表)。
- ◆ 选择合适的ROM。
- ◆ 画出函数的阵列图。

[示例] 用ROM实现函数

$$\begin{cases} Y_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D \\ Y_2 = AB + AC + BC \\ Y_3 = AB\bar{D} + BCD + \bar{B}\bar{C}D \\ Y_4 = \bar{A}\bar{C} + B\bar{C} + \bar{B}D + A\bar{B}C \end{cases}$$


解 方法一：按位线编程：列出函数的最小项表达式

1) 按A、B、C、D 排列变量，将Y1, Y2, Y3, Y4 视作A、B、C、D 的逻辑函数，写出各函数的最小项表达式

$$\begin{cases} Y_1 = \sum m(1, 4, 8, 13) \\ Y_2 = \sum m(6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15) \\ Y_3 = \sum m(1, 7, 9, 12, 14, 15) \\ Y_4 = \sum m(0, 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13) \end{cases}$$

2) ABCD作为ROM地址输入，4个函数对应四输出。选容量为 16×4 位的ROM。

3) 由函数最小项表达式, 按位线编程, 画阵列图

 

$$\begin{cases} Y_1 = \sum m(1, 4, 8, 13) \\ Y_2 = \sum m(6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15) \\ Y_3 = \sum m(1, 7, 9, 12, 14, 15) \\ Y_4 = \sum m(0, 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13) \end{cases}$$

方法二：按字线编程：列出函数的真值表

- 视ROM的地址为输入，函数值为地址中内容。
- 根据地址0000—1111，分别计算Y1,Y2,Y3,Y4，依次写入到ROM中。
- 如地址0000，则 $Y_1Y_2Y_3Y_4=0001$ 。
对地址0001， $Y_1Y_2Y_3Y_4=1011$ 。

....

对地址1111， $Y_1Y_2Y_3Y_4=0110$ 。

$$\begin{cases} Y_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D \\ Y_2 = AB + AC + BC \\ Y_3 = AB\bar{D} + BCD + \bar{B}\bar{C}D \\ Y_4 = \bar{A}\bar{C} + B\bar{C} + \bar{B}D + A\bar{B}C \end{cases}$$

| | Y_1 | Y_2 | Y_3 | Y_4 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| m_0 | | | | • |
| m_1 | • | | • | • |
| m_2 | | | | |
| m_3 | | | | • |
| m_4 | • | | | • |
| m_5 | | | | • |
| m_6 | | • | | |
| m_7 | | • | | |
| m_8 | • | | • | |
| m_9 | | | | |
| m_{10} | | • | • | • |
| m_{11} | | • | | • |
| m_{12} | | • | • | • |
| m_{13} | • | • | • | • |
| m_{14} | | • | • | • |
| m_{15} | | • | • | |

或门阵列(存储矩阵)

ROM的应用（函数运算表）

[例] 用ROM实现函数 $y=x^2$ 的运算表电路。设 x 的取值范围为0---15的正整数。

分析：

- ◆ x 的取值范围为0---15的正整数，则对应的4位二进制数，用 $B=B_3B_2B_1B_0$ 表示。
- ◆ 算出 y 的最大值是 $15^2=225$ ，用8位二进制 $Y=Y_7Y_6Y_5Y_4Y_3Y_2Y_1Y_0$ 表示。
- ◆ 由此可列出 $y=x^2$ 的真值表。

用 ROM 实现函数 $y=x^2$ 的真值表

| 输 入 | | | | 输 出 | | | | | | | | 备 注 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| B_3 | B_2 | B_1 | B_0 | Y_7 | Y_6 | Y_5 | Y_4 | Y_3 | Y_2 | Y_1 | Y_0 | 十进制数 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 121 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 169 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 |

方法1 按字线编程，分别将0、1、4、9、...、225，写入到地址0000、0001、0010、0011、...、1111。

◆ 方法2: 按位线编程.

写出输出函数的最小项表达式


$$\left\{ \begin{array}{l} Y_7 = \sum m(12,13,14,15) \\ Y_6 = \sum m(8,9,10,11,14,15) \\ Y_5 = \sum m(6,7,10,11,13,15) \\ Y_4 = \sum m(4,5,7,9,11,12) \\ Y_3 = \sum m(3,5,11,13) \\ Y_2 = \sum m(2,6,10,14) \\ Y_1 = 0 \\ Y_0 = \sum m(1,3,5,7,9,11,13,15) \end{array} \right.$$

ROM的应用

ROM的连线图

◆按字线编程:

◆按位线编程:

 

用 ROM 实现函数 $y=x^2$ 的连线图

FLASH存储器

也称闪存，高密度**非易失性**的读 / 写存储器。
有**RAM**和**ROM**的优点。

- ◆ FLASH存储元
- ◆ FLASH的基本操作
- ◆ FLASH的阵列结构

FLASH存储元

存储元 单MOS晶体管 含控制栅和浮空栅。漏极D,源极S


浮空栅: 电子多: 状态0

电子少: 状态1

控制栅正电压时读出: 状态1:SD导通 ;状态0:SD不导通 ;




源极S正电压时擦除: 吸收浮空栅电子 等同 写1

控制栅正电较大时编程: 浮空栅聚集电子 写0

 


三种基本操作

   - ◆ **编程**: 控制栅为编程电压 V_P , 定义为 **写0** 操作。
控制栅**无正电** : 定义为 **写1** 操作
- ◆ **擦除**: 源极**S**为**正电压**, 相当于**写1**.
- ◆ **读出**: 控制栅加**读出电压** V_R



FLASH阵列结构

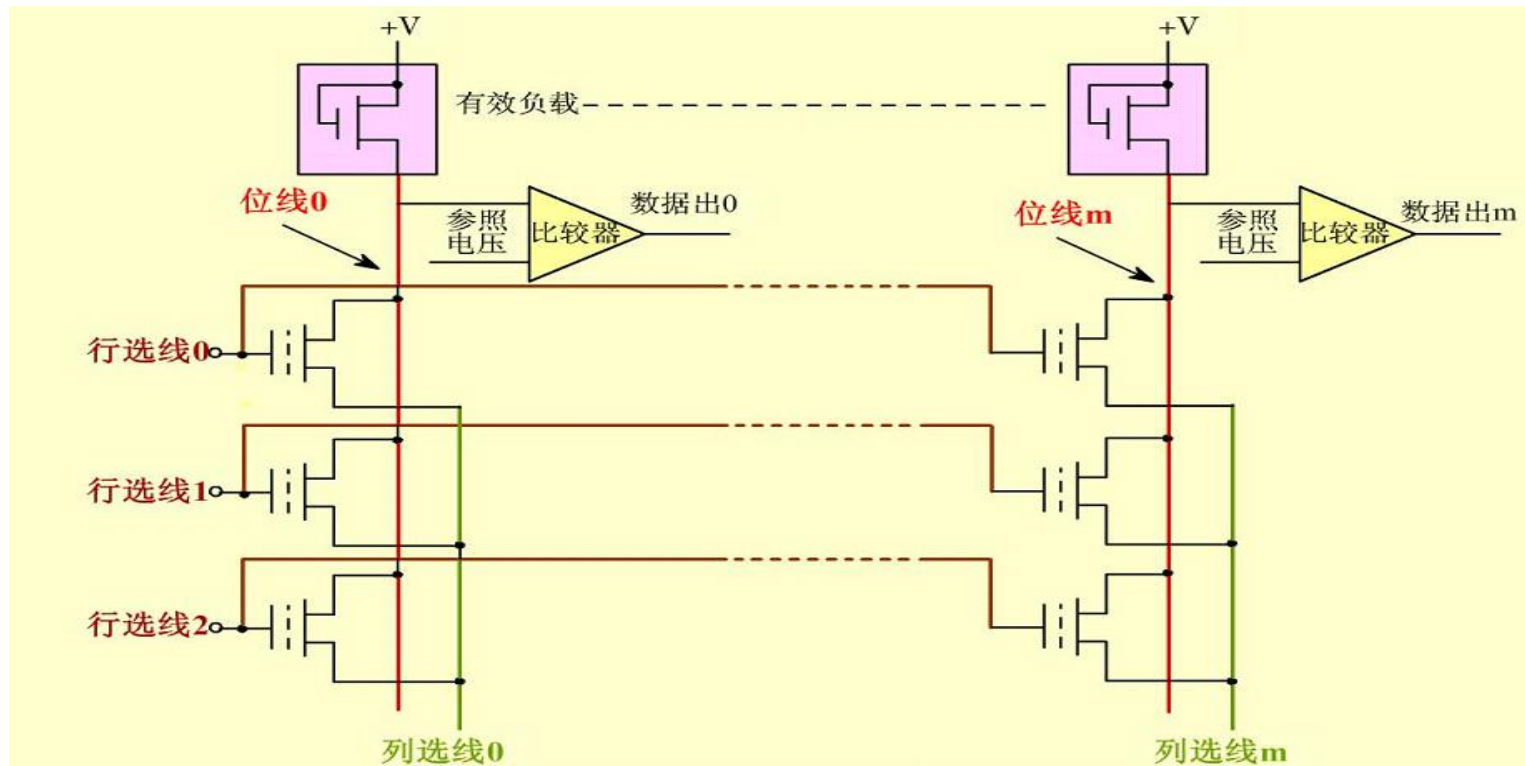

FLASH 主要优点

- 1 非易失
- 2 高密度
- 3 单晶体管存储元
- 4 可写性

各种存储器性能比较(表4.2, P, 118)

小 结


- ROM主要由与门—或门”二级电路组成。与阵列不可编程，或门可编程。
- 组合逻辑函数可写为标准与或表达式，可用PROM实现，但PROM只能实现函数的标准与或表达式。
- PROM能制作数码转换器、函数转换表、字符显示电路等。
- PROM的编程：按字线编程，按位线编程。

第四章 作业

- ◆ 4, 6, 10
- ◆ 以下只回答需要几片？地址线、数据线各几条？
- ◆ 11, 12, 13, 14, 15

课堂练习

1 写出电路逻辑表达式

 

2 如图2-2: 1) 描述存储器2716的容量。2) 用2716组成 $8K \times 16$ 的存储器需要几片?

 


图 2-2

3. RAM 2112 (256×4) 芯片的逻辑符号如图所示。

1) 用多少片RAM 2112芯片能组成 512×8 的RAM?

2) 512×8 RAM共有多少根地址线?

3) 画出 512×8 RAM的逻辑符号图(用非门实现)

