

## 第一章 开关理论基础

## 教 学 内 容

## 基本要求

熟练掌握

正确理解

了解

数制

 $\sqrt{\quad}$  $\sqrt{\quad}$ 

数制与码制

数制间相互转换

 $\sqrt{\quad}$  $\sqrt{\quad}$ 

编码

 $\sqrt{\quad}$ 

逻辑变量与逻辑函数的概念

 $\sqrt{\quad}$ 

三种基本逻辑及其运算

 $\sqrt{\quad}$  $\sqrt{\quad}$ 

逻辑代数

复合逻辑及其运算

 $\sqrt{\quad}$  $\sqrt{\quad}$ 

逻辑函数的六种描述方法

 $\sqrt{\quad}$  $\sqrt{\quad}$ 

逻辑代数的定律、规则及常用公式

 $\sqrt{\quad}$  $\sqrt{\quad}$ 

逻辑函数的最简形式

 $\sqrt{\quad}$  $\sqrt{\quad}$ 

逻辑函数化简

代数法化简（与或表达式）

 $\sqrt{\quad}$  $\sqrt{\quad}$ 

卡诺图化简（最小项表达式）

 $\sqrt{\quad}$  $\sqrt{\quad}$ 

具有无关项的逻辑函数及其化简

 $\sqrt{\quad}$  $\sqrt{\quad}$ 

门电路

集成电路使用特性

 $\sqrt{\quad}$

1、用布尔代数证明  $BC + D + \overline{D}(\overline{B} + \overline{C})(AD + B) = B + D$

$$BC + D + \overline{D}(\overline{B} + \overline{C})(AD + B)$$

$$= BC + D + (\overline{B} + \overline{C})B\overline{D}$$

$$= BC + D + \overline{C}B\overline{D}$$

$$= B(C + \overline{C} \cdot \overline{D}) + D$$

$$= B(C + \overline{D}) + D$$

$$= BC + B\overline{D} + D$$

$$= B + D$$

2、卡诺图如右图，它所描述的逻辑表达式F=( **B** )。

A、 $F(A, B, C, D) = \sum_m(0, 1, 3, 4, 5, 9, 13, 15)$

B、 $F(A, B, C, D) = \sum_m(1, 2, 4, 5, 9, 10, 13, 15)$

C、 $F(A, B, C, D) = \sum_m(1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14)$


D、 $F(A, B, C, D) = \sum_m(1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15)$

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00		1		
	01	1	1	1	1
	11			1	
	10	1			1

3、已知函数  $F_1 = A\bar{B} + AD + BC + C\bar{D}$   
 $F_2 = \overline{A\bar{B}D} + \overline{A\bar{C}} + B\overline{CD}$   $F_1$ 、 $F_2$ 之间的逻辑关系是（  $F_1=F_2$  ）。

4、 $(376.2)_O = (1111110.01)_B = (FE.4)_H$ 。

5、波形如图，写出 $F_1F_2F_3$ 的表达式。

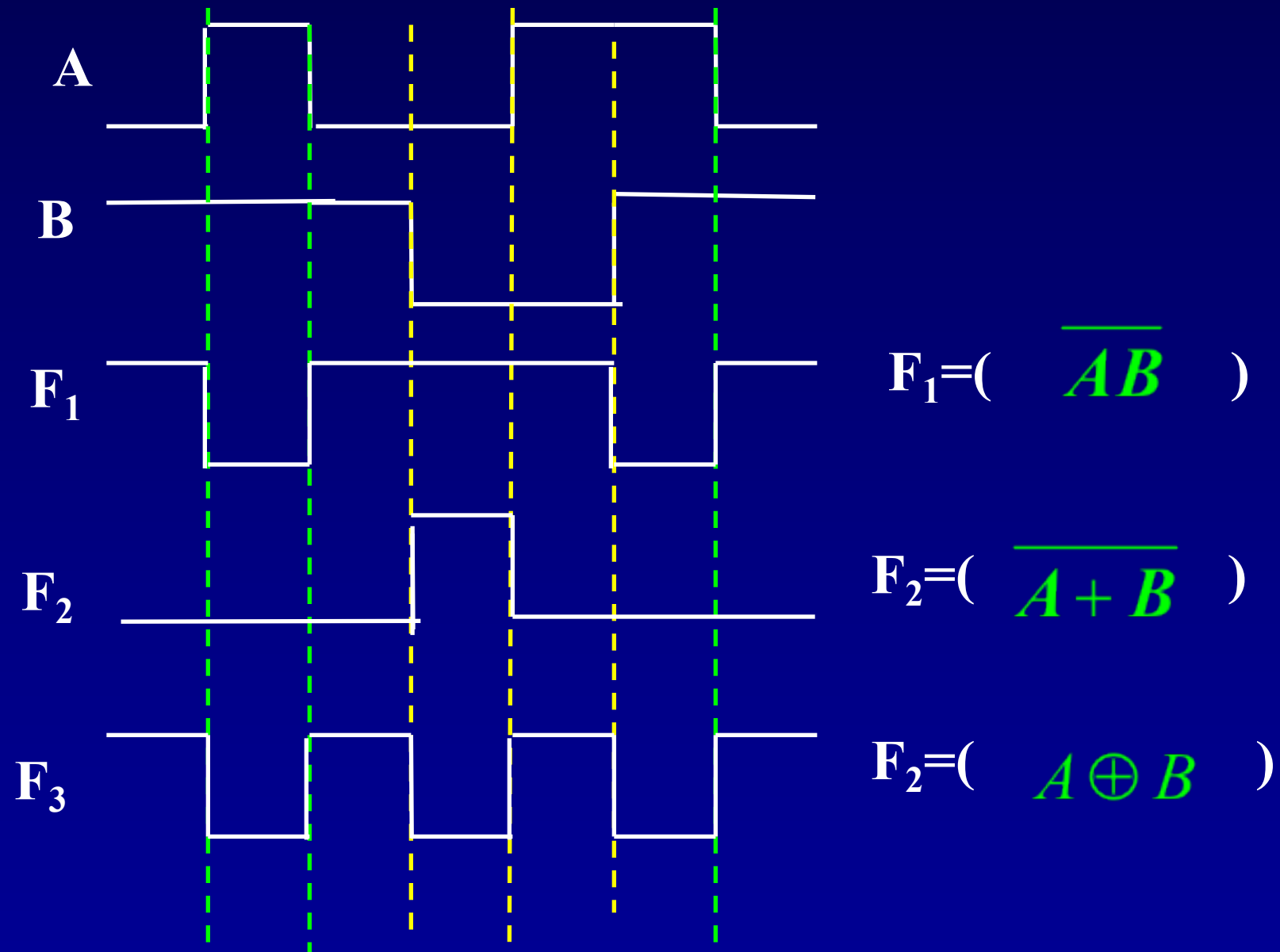


$$\begin{aligned}
 A \oplus B \oplus C &= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC \\
 &= \overline{A}(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C}) + \overline{A}\overline{B \oplus C} + A(B \oplus C) \\
 &= A \oplus B \oplus C
 \end{aligned}$$

第二章 组合逻辑 教 学 内 容		基本要求		
		熟练掌握	正确理解	了解
组合逻辑的概念和特点			√	
组合逻辑电路的分析方法		√	√	
组合逻辑电路的设计方法		√	√	
常用组合 逻辑部件	数据选择器（多路选择器）	√	√	
	数据分配器	√	√	
	译码器（3:8译码器）	√	√	
	编码器	√	√	
	数值比较器	√	√	
	加法器	√	√	
	奇偶校验器		√	
组合逻辑的竞 争冒险现象	产生根源		√	
	发现方法	√	√	
	消除方法	√	√	

 1、8选1数据选择器74LS151构成的电路如图所示。写出电路输出函数Y的逻辑表达式，以最小项之和表达。若要使函数

$Y(ABCD)=\sum m(1,2,5,7,8,10,14,15)$ ，则接线应如何改动？



$$Y = \overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0}D_0 + \overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0}D_1 + \overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0}D_2 + \overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0}D_3 + \overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0}D_4 + \overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0}D_5 + \overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0}D_6 + \overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0}D_7$$

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}0 + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + ABC\overline{0} + ABCD$$

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + ABCD + ABCD$$


$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + ABCD + ABCD$$

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + ABCD + ABCD$$

$$Y = \sum (1,2,3,6,8,11,14)$$

 2、三线排队的组合电路框图如图，A、B、C为三路输入信号， $F_1$ 、 $F_2$ 、 $F_3$ 为其对应的输出，电路在同一时刻只允许通过一路信号，且优先的顺序为A、B、C,写出三路输出信号的逻辑表达式。

$$F_1 = (A) \quad F_2 = (\overline{A}B) \quad F_3 = (\overline{A}\overline{B}C)$$




A	B	C	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0





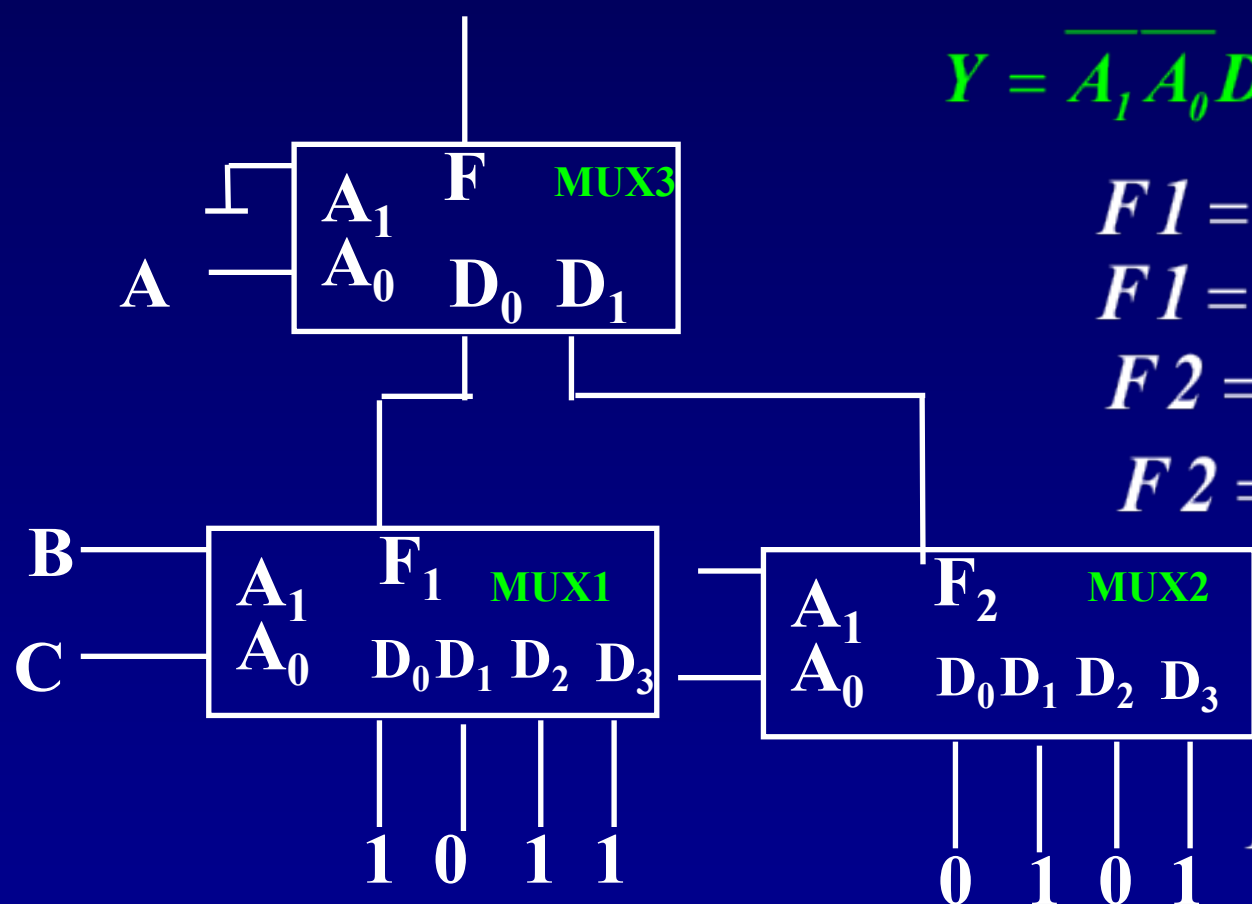3、由4选1数据选择器组成的电路和输入波形如图所示。写出电路输出函数F的逻辑表达式，并画出输出函数F的波形。



$$Y = \overline{A_1} \overline{A_0} D_0 + \overline{A_1} A_0 D_1 + A_1 \overline{A_0} D_2 + A_1 A_0 D_3$$

$$F1 = \overline{B} \overline{C} 1 + \overline{B} C 0 + B \overline{C} 1 + B C 1$$

$$F1 = \overline{B} \overline{C} + B \overline{C} + B C$$

$$F2 = \overline{B} \overline{C} 0 + \overline{B} C 1 + B \overline{C} 0 + B C 1$$


$$F2 = \overline{B} C + B C$$

$$F = 1 \overline{A} D_0 + 1 A D_1$$

$$F = \overline{A} (\overline{B} \overline{C} + B \overline{C} + B C) + A (\overline{B} C + B C)$$

$$F = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B \overline{C} + \overline{A} B C + A \overline{B} C + A B C$$

$$0 \quad 2 \quad 3 \quad 5 \quad 7$$

 


The diagram illustrates a 74LS283 4-bit parallel adder circuit. The IC is represented by a central rectangle labeled "74LS283". It has four 8-pin DIP packages shown around it: one at the top (pins 1-4), one on the left (pins 5-8), one on the right (pins 9-12), and one at the bottom (pins 13-16). The top package is labeled with pins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The left package is labeled with pins 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. The right package is labeled with pins 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. The bottom package is labeled with pins 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. The IC has four 8-bit data inputs: A<sub>3</sub> B<sub>3</sub> A<sub>2</sub> B<sub>2</sub> A<sub>1</sub> B<sub>1</sub> A<sub>0</sub> B<sub>0</sub> and four 8-bit data outputs: S<sub>3</sub> S<sub>2</sub> S<sub>1</sub> S<sub>0</sub>. A carry-in input C<sub>I</sub> and a carry-out output C<sub>O</sub> are also shown. The circuit is configured to add two 4-bit numbers A and B, with carry-in C<sub>I</sub> and carry-out C<sub>O</sub>. The sum outputs S<sub>0</sub> through S<sub>3</sub> are connected to LEDs labeled A<sub>3</sub>, B<sub>3</sub>, A<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>, A<sub>1</sub>, B<sub>1</sub>, A<sub>0</sub>, B<sub>0</sub>, and K. The carry-out C<sub>O</sub> is connected to the carry-in C<sub>I</sub> of the next stage.

5、将2:4译码器改为四路分配器。




第三章 时序逻辑 教 学 内 容		基本要求		
		熟练掌握	正确理解	了解
时序逻辑电路的概念和特点			√	
四种基本触发器		√	√	
时序逻辑电路的状态转移图、状态转移表和时序图		√	√	
同步时序逻辑	以触发器为组件的电路分析 (计数器、序列检测器)	√	√	
	以触发器为组件的电路设计 (计数器、序列检测器)	√	√	
异步时序逻辑	以触发器为组件的电路分析		√	√
常用时序 逻辑部件	寄存器、锁存器	√	√	
	移位寄存器	√	√	
	计数器 (频率计)	√	√	
	节拍信号发生器	√	√	
	以MSI为为组件的电路分析	√	√	
	以MSI为为组件的电路设计	√	√	

边沿  
触发

 


电平  
触发

 

	$\overline{R}\overline{S}$ 触发器	D触发器	JK触发器	T触发器																																										
特征方程	$Q^{n+1} = \overline{\overline{S}} + \overline{R}Q^n$	$Q^{n+1} = D$	$Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$	$Q^{n+1} = T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n$																																										
功能表	<table><tr><td><math>\overline{R}</math></td><td><math>\overline{S}</math></td><td><math>Q^{n+1}</math></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>×</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td><math>Q^n</math></td></tr></table>	$\overline{R}$	$\overline{S}$	$Q^{n+1}$	0	0	×	0	1	0	1	0	1	1	1	$Q^n$	<table><tr><td>D</td><td><math>Q^{n+1}</math></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	D	$Q^{n+1}$	0	0	1	1	<table><tr><td>J</td><td>K</td><td><math>Q^{n+1}</math></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td><math>Q^n</math></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td><math>\overline{Q}^n</math></td></tr></table>	J	K	$Q^{n+1}$	0	0	$Q^n$	0	1	0	1	0	1	1	1	$\overline{Q}^n$	<table><tr><td>T</td><td><math>Q^{n+1}</math></td></tr><tr><td>0</td><td><math>Q^n</math></td></tr><tr><td>1</td><td><math>\overline{Q}^n</math></td></tr></table>	T	$Q^{n+1}$	0	$Q^n$	1	$\overline{Q}^n$
$\overline{R}$	$\overline{S}$	$Q^{n+1}$																																												
0	0	×																																												
0	1	0																																												
1	0	1																																												
1	1	$Q^n$																																												
D	$Q^{n+1}$																																													
0	0																																													
1	1																																													
J	K	$Q^{n+1}$																																												
0	0	$Q^n$																																												
0	1	0																																												
1	0	1																																												
1	1	$\overline{Q}^n$																																												
T	$Q^{n+1}$																																													
0	$Q^n$																																													
1	$\overline{Q}^n$																																													
状态转换																																														


# 判断时序电路类型

米里型和摩尔型电路

 


$$Z(t) = G(t) \oplus B(t)$$

米里型

 


摩尔型

 


摩尔型


1、能完成 $Q_{n+1}=Q_n$ 逻辑功能的电路有 a、b、c、d。

 


a

 

b

 


c

 

d

 
2、 如图 所示电路名称是 A 计数器。其中  $S_0$  为异步置1端， $R_0$  为异步置0端，状态按  $Q_4Q_3Q_2Q_1$  排序。当预置脉冲作用后，再经3个CP脉冲作用，电路状态  $Q_4Q_3Q_2Q_1 =$  B。



## A、环形

## B、0100

### 3、分析如下电路功能。

 

## 模3计数器(可自启动) $Z = Q_2$

## 激励方程：

$$D_1 = \overline{Q_2} \overline{Q_1}$$

$$D_2 = Q_1$$

## 状态方程：


$$Q_1^{n+l} = D_1 = \overline{Q_2} \overline{Q_l}$$

$$Q_2^{n+1} = D_2 = Q_l$$

## 输出方程：


$$Z = Q_2$$

$Q_2$	$Q_1$	$Q_2^{n+1}$	$Q_2^{n+1}$	$Z$
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	1	0	1

 



 4 设计一个满足 如下图 所示波型的时序电路。若选用D触发器实现，写出激励方程和输出方程表达式。



输入 X	现态		次态		输出 Z
	Q <sub>2</sub> <sup>n</sup>	Q <sub>1</sub> <sup>n</sup>	Q <sub>2</sub> <sup>n+1</sup>	Q <sub>1</sub> <sup>n+1</sup>	
0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

$$D_2 = \overline{Q_1}\overline{Q_2}\overline{X} + Q_1Q_2\overline{X} + \overline{Q_1}Q_2X + Q_1\overline{Q_2}X$$

$$D_2 = Q_1 \oplus Q_2 \oplus \overline{X}$$

$$D_1 = \overline{Q_1}\overline{X} + \overline{Q_1}X$$

$$D_1 = \overline{Q_1}$$

$$Z = Q_1\overline{Q_2}\overline{X} + \overline{Q_1}Q_2X$$

5、触发器完成 $Q^{n+1}=\overline{Q}^n$ ,

其激励方程应为 ( **A,B,C,D,E** ) 。

A  $D = \overline{Q}^n$


B  $T = 1$

C  $J = 1, K = 1$

D  $J = \overline{Q}^n, K = Q^n$

E  $\overline{S} = Q^n, \overline{R} = 0$


6、74LS163组成的电路如图，可以实现几进制计数。

 

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 0

模7 (复位法)

 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11  
→ 12 → 13 → 14 → 15 → 4



7、级联扩模 (第三章PPT)

第四章 存储逻辑 教 学 内 容		基本要求		
		熟练掌握	正确理解	了解
RAM	SRAM		√	
	DRAM		√	
ROM	ROM的电路结构		√	
	掩膜ROM		√	
	PROM		√	
	EPROM、E <sup>2</sup> PROM		√	
	Flash Memory		√	
存储器容量扩展		√	√	
用ROM实现组合逻辑函数			√	√

1、某RAM芯片其地址线为A0~A10位，数据线D0~D7位，该存储器芯片描述为：（ **2K×8** ）

2、打开第四章PPT

第五章 可编程逻辑 教 学 内 容			基本要求		
			熟练掌握	正确理解	了解
用PLA实现组合逻辑函数				√	√
现场可编程门阵列FPGA				√	
ISP技术特点					√
ispLSI1032的内部结构				√	
ispLSI的下载原理与方式					√
VHDL 语言基础	VHDL语言的程序结构		√	√	
	VHDL语言的对象及数据结构		√	√	
	VHDL语言的并行语句及顺序语句		√	√	
	结构体的描述 方式	数据流描述方式	√	√	
		结构描述方式	√	√	
		行为描述方式	√	√	

3、用PLA实现输出二进制数是输入二进制数的平方。要求三个输入端A、B、C。

输出6位

$$O_5 = AB$$


$$O_4 = \overline{A}\overline{B} + AC$$

$$O_3 = \overline{A}BC + A\overline{B}C$$

$$O_2 = B\overline{C}$$

$$O_1 = 0$$

$$O_0 = C$$

 

A	B	C	O <sub>5</sub>	O <sub>4</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1

```

LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;

ENTITY upcount IS
    PORT ( Clear, Clock      : IN          STD_LOGIC ;
          Q : BUFFER        STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ) ;
END upcount ;

ARCHITECTURE Behavior OF upcount IS
BEGIN
    upcount: PROCESS ( Clock )
    BEGIN
        IF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
            IF Clear = '1' THEN
                Q <= "00" ;
            ELSE
                Q <= Q + '1' ;
            END IF ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;

```

同步清零二位二进制计数器

```

LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY compare1 IS
    PORT ( A, B      : IN      STD_LOGIC ;
          AeqB      : OUT    STD_LOGIC ) ;
END compare1 ;

ARCHITECTURE Behavior OF compare1 IS
BEGIN
    PROCESS ( A, B )
    BEGIN
        AeqB <= '0' ;
        IF A = B THEN
            AeqB <= '1' ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;

```

一位相等比较器



```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
entity counter10 is
    port(clk,reset : in std_logic;
        dataout: out std_logic_vector( 3 downto 0 ) );
end counter10;
architecture hav of counter10 is
    signal data_tmp : std_logic_vector( 3 downto 0);
    begin
        process(clk,reset)
        begin
            if (reset ='1') then
                data_tmp <= "0000";else
                if (clk 'event and clk = '1' )then
                    if data_tmp = "1001" then
                        data_tmp <="0000";
                    else
                        data_tmp <=data_tmp+1;
                    end if;
                end if;
            end if;
        end process;
        dataout <= data_tmp;
    end hav;


```

## 异步复位模十计数器

有限状态机的VHDL描述： P162 例12

第六章 数字系统 教 学 内 容		基本要求		
		熟练掌握	正确理解	了解
现代数字系统的设计方法			√	
数字系统的组成及功能	算术逻辑运算单元ALU		√	
	各种用途寄存器		√	
	存储器RAM		√	
	数据总线	√	√	
	控制器		√	
ASM算法流程图的符号及表示方法		√	√	
小型控制器 设计	计数器型	√	√	
	多路选择器型	√	√	
	定序型			√

1、已知状态转移图如下：设计计数型控制器。

 

$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2}Q_1\overline{X} + Q_2\overline{Q_1}X + Q_2Q_1X$$

$$= \overline{Q_2}Q_1\overline{X} + Q_2X$$

$$Q_1^{n+1} = Q_2 + Q_1X$$

在S<sub>1</sub>状态产生控制信号C<sub>1</sub>

在S<sub>2</sub>状态产生控制信号C<sub>2</sub>

在S<sub>3</sub>状态产生控制信号C<sub>1</sub>, C<sub>3</sub>

现态			次态			转移条件
	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>		Q <sub>2</sub> <sup>n+1</sup>	Q <sub>1</sub> <sup>n+1</sup>	
S <sub>1</sub>	0	1	S <sub>2</sub>	1	0	$\overline{X}$
			S <sub>1</sub>	0	1	X
S <sub>2</sub>	1	0	S <sub>1</sub>	0	1	$\overline{X}$
			S <sub>3</sub>	1	1	X
S <sub>3</sub>	1	1	S <sub>3</sub>	1	1	$\overline{X}$
			S <sub>1</sub>	0	1	X

## 在S<sub>1</sub>状态产生控制信号C<sub>1</sub>

## 在S<sub>2</sub>状态产生控制信号C<sub>2</sub>

## 在S<sub>3</sub>状态产生控制信号C<sub>1</sub>, C<sub>3</sub>


$$\mathcal{Q}_2^{n+1} = \overline{\mathcal{Q}_2} \mathcal{Q}_1 \overline{X} + \mathcal{Q}_2 X$$

$$Q_1^{n+1} = Q_2 + Q_1 X$$

$$C_1 = \overline{Q_2}Q_1 + Q_2Q_1$$


$$C_2 = Q_2 \overline{Q_1}$$

$$C_3 = Q_2 Q_1$$

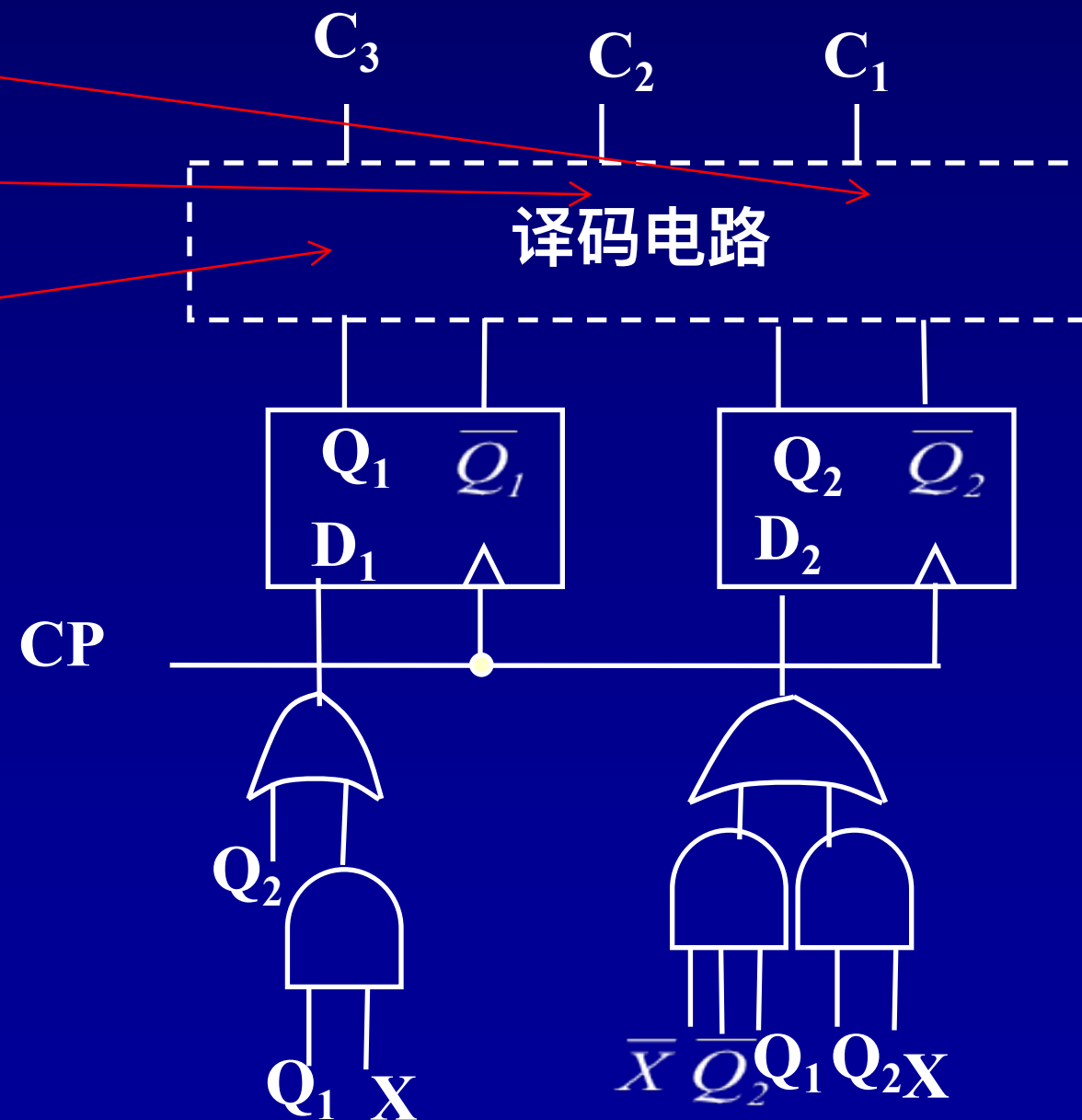


2、已知状态转移图如下：设计多路选择器型控制器。

第六章习题

 


现态			次态			
	$Q_2$	$Q_1$		$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$	转移条件
$S_1$	0	1	$s_2$	1	0	$\overline{X}$
			$s_1$	0	1	$X$
$S_2$	1	0	$s_1$	0	1	$\overline{X}$
			$s_3$	1	1	$X$
$S_3$	1	1	$s_3$	1	1	$\overline{X}$
			$s_1$	0	1	$X$

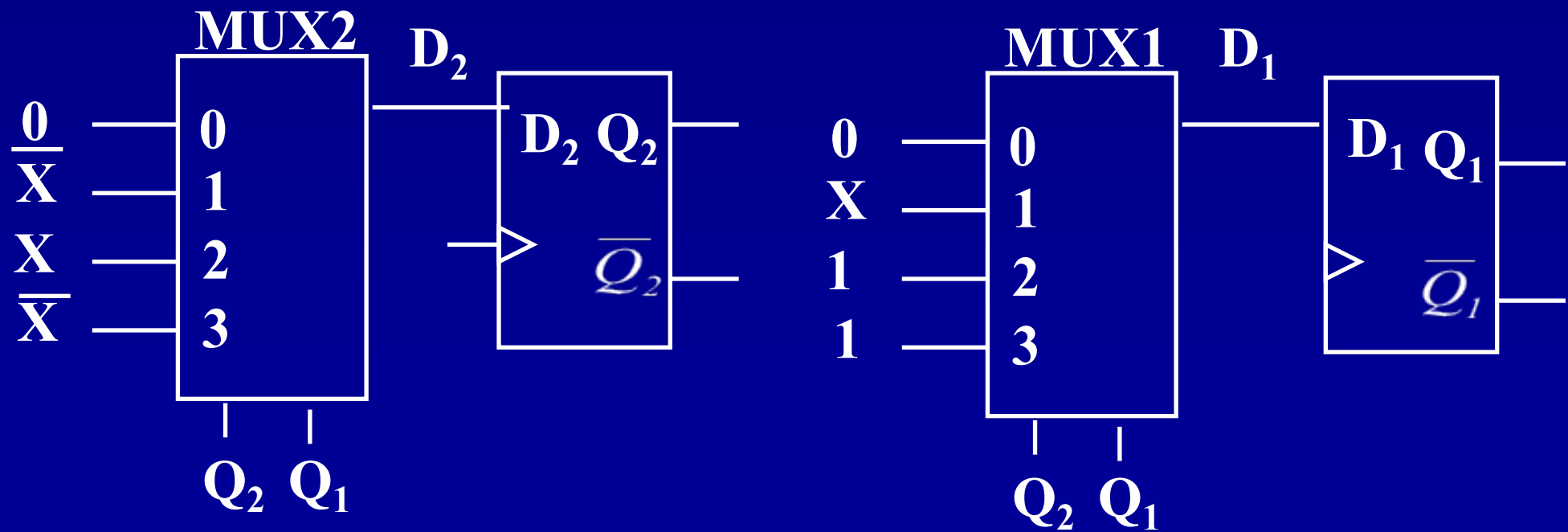


在 $S_1$ 状态产生控制信号 $C_1$

在 $S_2$ 状态产生控制信号 $C_2$

在 $S_3$ 状态产生控制信号 $C_1, C_3$

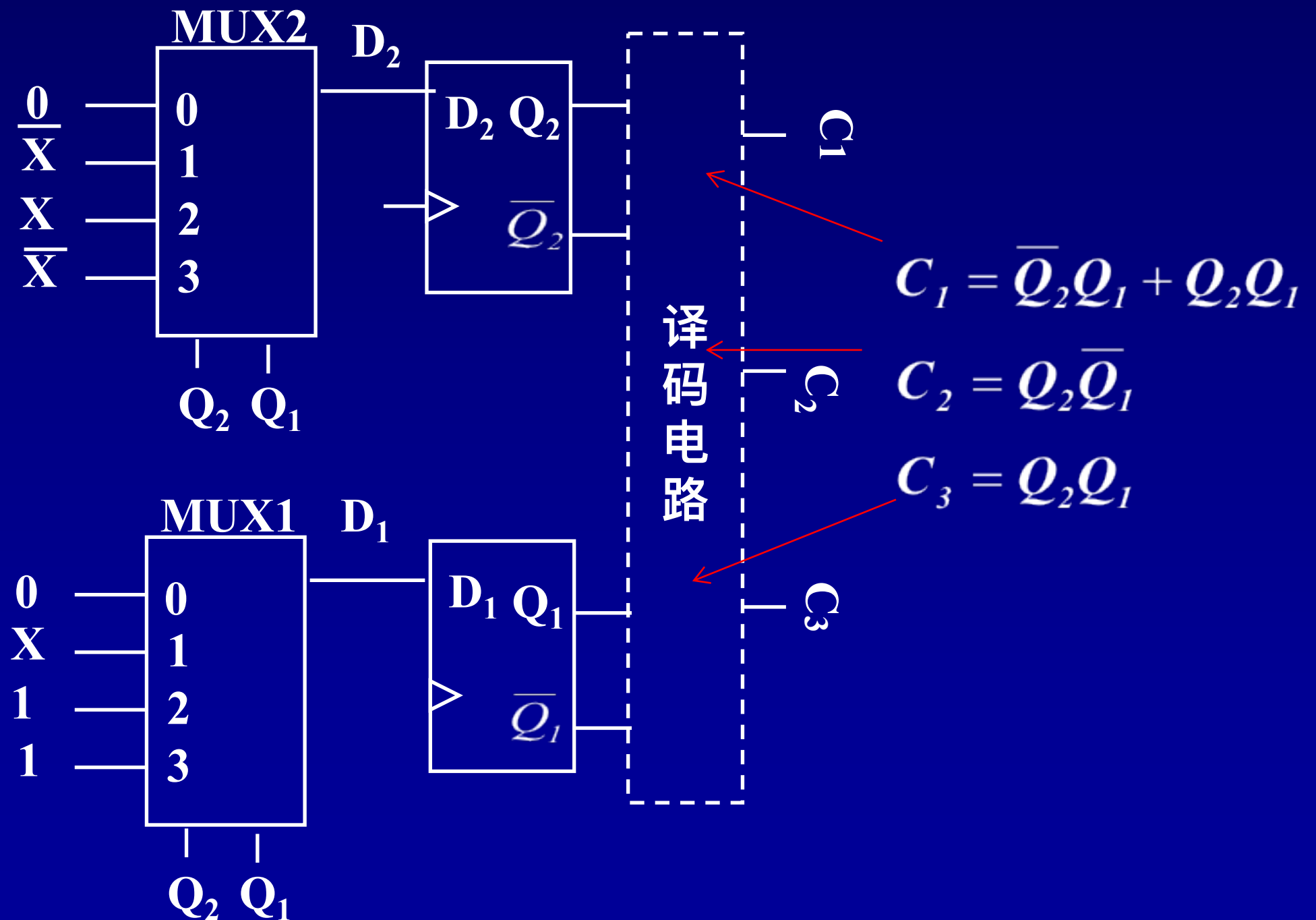

3、已知状态转移图如下：设计定序型控制器。

 

在 $S_1$ 状态产生控制信号 $C_1$

在 $S_2$ 状态产生控制信号 $C_2$

在 $S_3$ 状态产生控制信号 $C_1, C_3$

$$Q_3^{n+1} = Q_3X + Q_2\bar{X} + Q_1X$$

$$Q_2^{n+1} = Q_3\bar{X}$$

$$Q_1^{n+1} = Q_2X + Q_1\bar{X}$$

现态				次态				
	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$		$Q_3^{n+1}$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$	转移条件
$S_1$	1	0	0	$s_2$	0	1	0	$\bar{X}$
				$s_1$	1	0	0	$X$
$S_2$	0	1	0	$s_1$	1	0	0	$\bar{X}$
				$s_3$	0	0	1	$X$
$S_3$	0	0	1	$s_3$	0	0	1	$\bar{X}$
				$s_1$	1	0	0	$X$

$$Q_3^{n+1} = (Q_3 + Q_1)X + Q_2\bar{X}$$

$$Q_2^{n+1} = Q_3\bar{X}$$

$$Q_1^{n+1} = Q_2X + Q_1\bar{X}$$

$$C_1 = Q_1 + Q_3$$


$$C_2 = Q_2$$

$$C_3 = Q_3$$

在S<sub>1</sub>状态产生控制信号C<sub>1</sub>

在S<sub>2</sub>状态产生控制信号C<sub>2</sub>

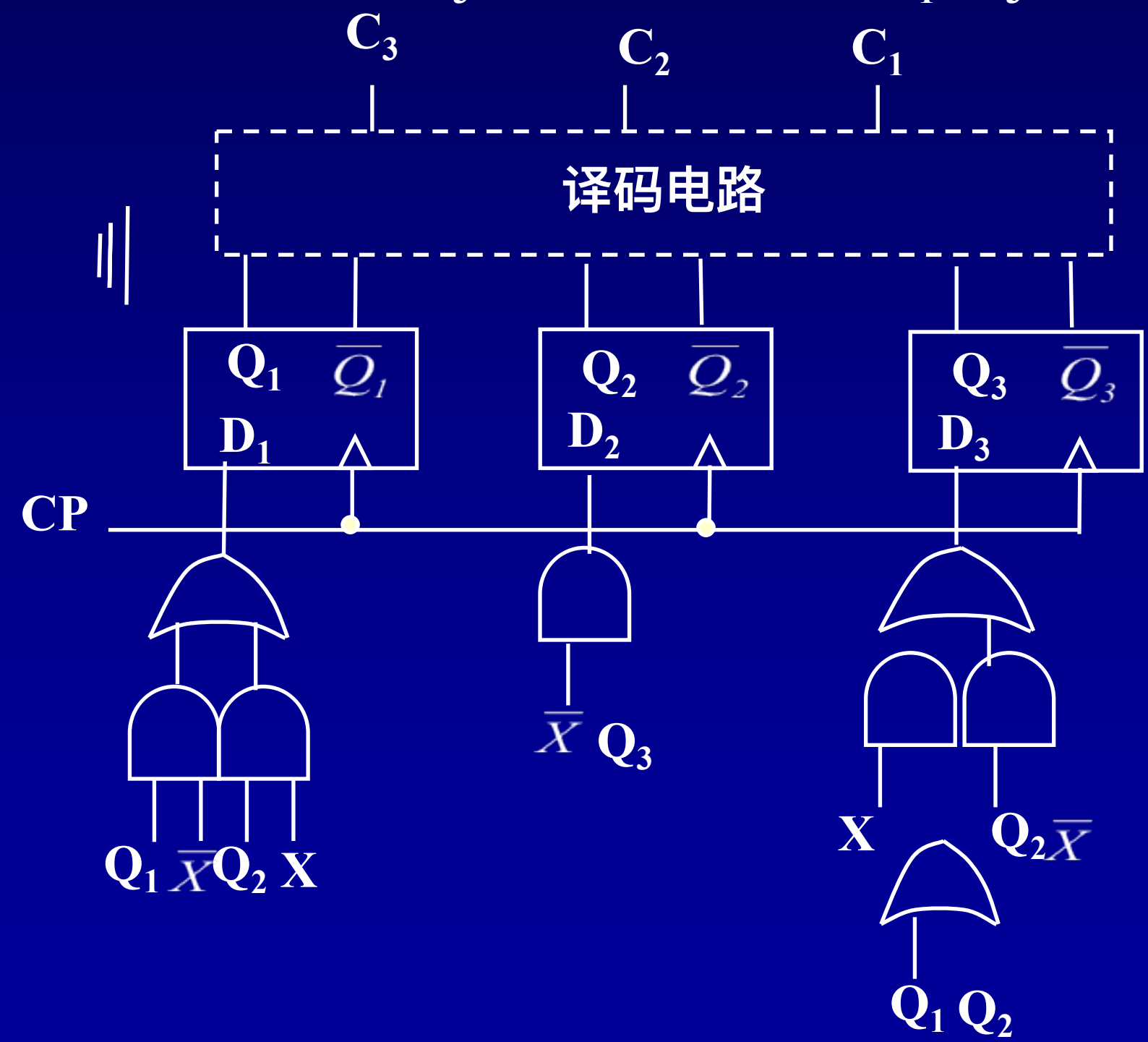在S<sub>3</sub>状态产生控制信号C<sub>1</sub>, C<sub>3</sub>






**综合题：**电路如图所示，其中 $R_A$ 、 $R_B$ 和 $R_S$ 均为8位移位寄存器，其余电路分别为全加器和D触发器，要求

1) 若电路工作前所有寄存器先清零，两组数码 $A=10001000$ ， $B=00001110$ ，8个CP脉冲后（先送入 $a_0$ 和 $b_0$ ）， $R_A$ 、 $R_B$ 和 $R_S$ 的内容为何？

2) 再来8个CP脉冲 $R_S$ 中的内容如何？

3) 说明电路的逻辑功能。

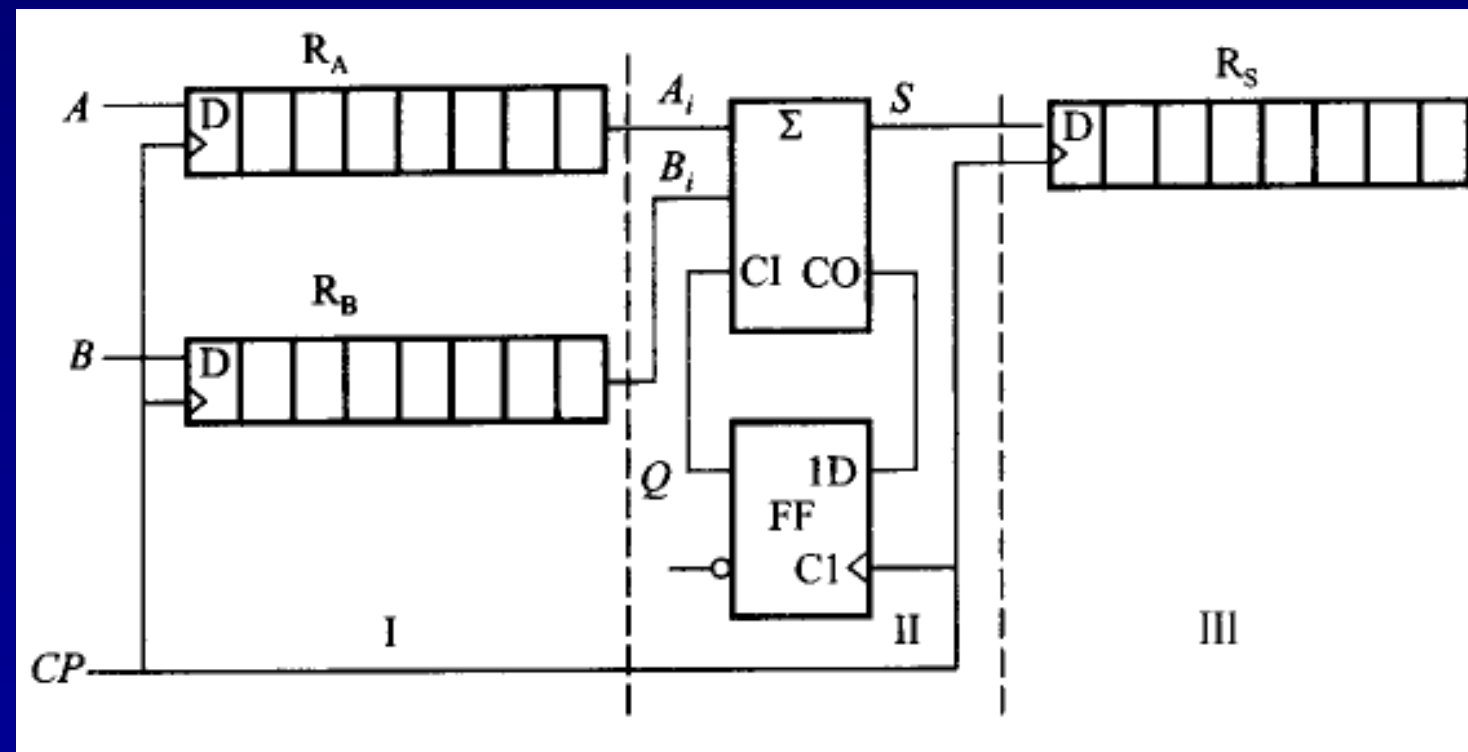


感谢同学们的支持  
祝同学们取得好成绩

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY COUNT10 IS
    PORT (CLK : IN STD_LOGIC;           -- 时钟信号
          CLR : IN STD_LOGIC;           -- 清零信号
          ENA : IN STD_LOGIC;           -- 计数使能信号
          CNTQ : OUT INTEGER RANGE 0 TO 15; -- 计数结果
          CNTOUT : OUT STD_LOGIC );      -- 计数进位
END COUNT10;
ARCHITECTURE A OF COUNT10 IS
    SIGNAL CNTI : INTEGER RANGE 0 TO 15;
BEGIN
    PROCESS(CLK, CLR, ENA)
    BEGIN
        IF (CLR = '1') THEN CNTI <= 0;      -- 清零
        ELIF ( CLK'EVENT AND CLK = '1' )THEN
            IF ( ENA = '1' )THEN
                IF (CNTI < 9) THEN CNTI <= CNTI + 1;
                ELSE CNTI <= 0;      -- 等于9，则回转
            END IF;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
    PROCESS(CNTI)
    BEGIN
        IF (CNTI = 9 )THEN CNTOUT <= '1';
        ELSE
            CNTOUT <= '0';
        END IF;
    END PROCESS;
    CNTQ <= CNTI;
END A;

```

 

**作业**

以班为单位提交一份PPT，内容为：

第一章 1道题及详细解题过程。

第二章 2道题（分析、设计）及详细解题过程。

第三章 2道题（分析、设计）及详细解题过程。

第四章 1道题及详细解题过程。

第五章 1道题（VHDL语言）及详细解题过程。

第六章 1道题及详细解题过程。

不得使用教科书、题解书及课件上的题目。